


$$v_1 = 10 \cos(377t + 60^\circ), v_2 = 20 \cos(377t + 120^\circ)$$

مقدار توانی که در سطح مقایست جذب می شود چقدر است؟

$$V = 10 \angle 60^\circ + 20 \angle 120^\circ = 10 \cos 60^\circ - 20 \cos 120^\circ + j10 \sin 60^\circ - j20 \sin 120^\circ$$

$$= 5 + 10 + j9,866(10 - 20) = 15 - j9,866 = 1$$

$$P_a = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(VI^*) = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(V \frac{V^*}{R}) = \frac{1}{2} |V|^2 = 150 \text{ وات}$$

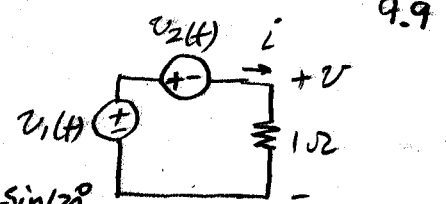


مقدار توانی که در سطح مقایست اعم جذب می شود؟

$$V = V_s \frac{2 \parallel (1-j)}{j2 + 2 \parallel (1-j)} \times \frac{1}{1-j}$$

$$2 \parallel (1-j) = \frac{2(1-j)}{2+1-j} = \frac{2(1-j)}{3-j} = \frac{2(1-j)(3+j)}{9+1} = \frac{2(3+j-3j+1)}{10} = \frac{2(4-j2)}{10} = 0,8 - j0,4$$

$$V = V_s \times \frac{0,8-j0,4}{0,8+j1,6} \times \frac{1}{1-j} = \frac{2-j}{5+2j4} \times \frac{1}{1-j} = \frac{2-j}{5+j2} = \frac{V_s(2-j)(6-j2)}{40} = \frac{V_s(10-j10)}{40} = \frac{V_s}{4} (1-j)$$


$$P_a = \frac{1}{2} \frac{|V|^2}{1} = \frac{1}{2} \times 36 \times \frac{2}{18} = 4,5 \text{ وات}$$

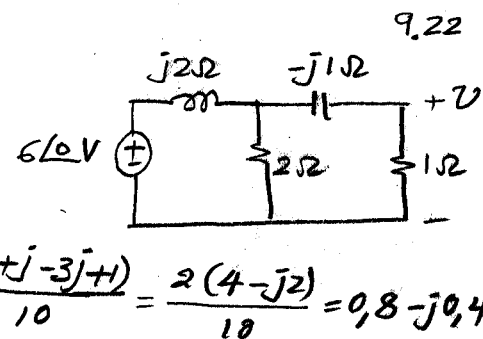

توان خط انتقال؟

$$P = 440 \times 220 \times 0,8 = 77,44 \text{ kW}$$
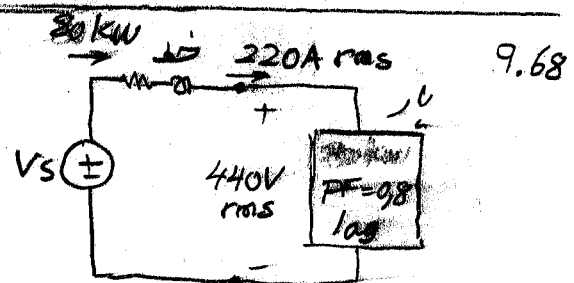
$$\text{توان خط} = 80 - 77,44 = 2,56 \text{ kW}$$



VS ، S ، PF لوریس ؟

$$70000 = 480 \times |I| \rightarrow |I| = 145,8 \text{ A}$$


$$I = 145,8 \angle + \cos^{-1} 0,92$$

$$V_s = 480 \angle 0 + 145,8 \angle 23,07^\circ \times (0,15 + j0,25)$$


$$V_s = 480 + 145,8 \angle 23,07^\circ \times 0,291 \angle 59,03^\circ = 480 + 42,42 \angle 82,1^\circ = 485,8 + j42,01 = 487,6 \angle 4,9^\circ$$

$$PF = \cos(4,9^\circ - 23,07^\circ) = 0,95$$

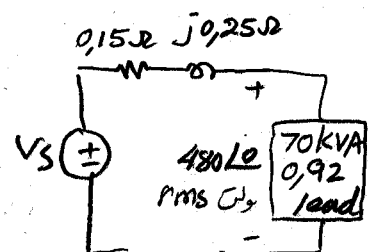
$$S = V_s I^* = 487,6 \angle 4,9^\circ \times 145,8 \angle -23,07^\circ = 71,09 \angle -18,1^\circ$$



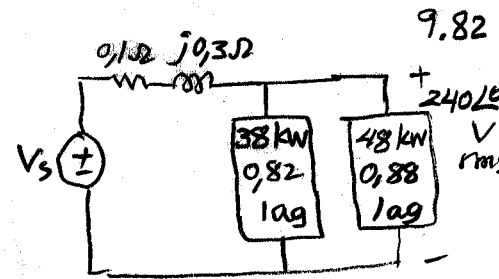$I = I_1 + I_2$   
 $I = \frac{38000}{240} \angle -\cos^{-1} 0,82 + \frac{48000}{240} \angle -\cos^{-1} 0,88$   
 $= 158,3 \angle -34,9^\circ + 200 \angle -28,3^\circ = 305,8 - j185,3$   
 $V_s = V + Z_L \cdot I = 240 + (0,1 + j0,3)(305,8 - j185,3)$   
 $= 240 + 86,17 + j73,2 = 326,17 + j73,2 = 334,2 \angle 12,6^\circ$



مقدار C ؟  
 $|I| = \frac{40000}{270 \times 0,8} = 185,1 \text{ A}$   
 $I = 185,1 \angle -\cos^{-1} 0,8 = 185,1 \angle -36,8^\circ$ ,  $V = 270 \angle 0$

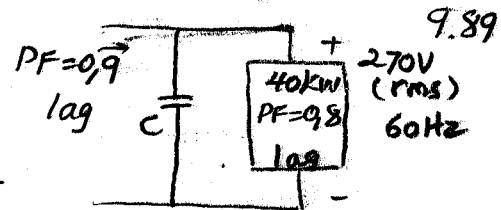

$I_c = j\omega C V$   
 $I = I + I_c = 148,2 - j110,8 + j27 \times 60 \times 270 \times C$   
 $C = 386 \mu\text{F}$   
 $\tan^{-1} \frac{-110,8 + 17787C}{148,2} = -\cos^{-1} 0,9$   
 $PF = 0,9$

$P = 40 \text{ kW}$ ,  $\tan \theta = \frac{Q}{P} \rightarrow Q = P \tan \theta = 40 \tan(-\cos^{-1} 0,8) = -30 \text{ kVAR}$   
 $Q_c = \text{Im}(VI^*) = \text{Im}[V(\frac{V}{Z})^*] = |V|^2 \text{Im}(j\omega C) = \omega C V^2 = 2\pi \times 60 \times C \times (270)^2$   
 $Q = -30 + 27483,6C \text{ kVAR}$ ,  $\frac{Q}{P} = \tan(-\cos^{-1} 0,9) \rightarrow C = 386 \mu\text{F}$

9.100 range به جای 240V و 120V وصل شود توان آن از 5100 وات به  $(\frac{120}{240})^2 \times 5100$  یعنی 1275 وات کاهش می یابد

9.103  $I_c$ ,  $I_{NN}$ ,  $I_{AA}$  ؟ صرف در 24 ساعت ؟

$I_c = \frac{1000}{240} \angle -\cos^{-1} 0,9 = 4,16 \angle -25,8^\circ$

$I_{AA} = I_c + \frac{100}{120} \angle 0 = 4,58 - j1,81 = 4,92 \angle -21,5^\circ$

$I_{NN} = 0$ ,  $I_{AN} = \frac{100}{120} \angle 0 - \frac{100}{120} \angle 0 = 0$

$P = 100 + 100 + 1000 \times 0,9 = 1100 \text{ W} = 1,1 \text{ kW}$

24 ساعت = 26,4 kWh

