
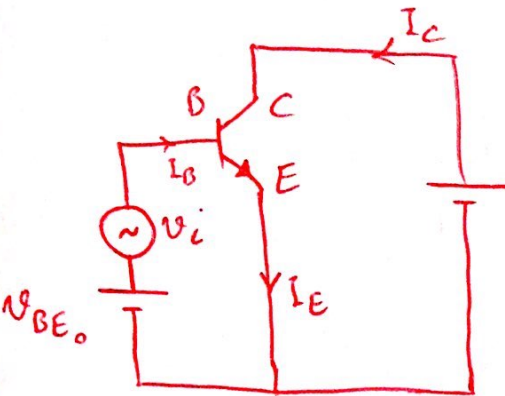


$$I_C = I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T} - 1\right)$$
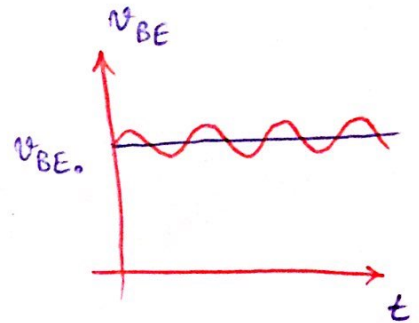
$$V_i \ll V_T \rightarrow \frac{\Delta I_C}{I_C} = \frac{V_i}{V_T} \Rightarrow \Delta I_C = \Delta V_{BE} \times \frac{I_C}{V_T}$$



Active  $\rightarrow V_{BE} \approx 0.7 \sim 0.9V$   
 $V_{CE} > 0.3V$




$$\frac{\Delta I_C}{\Delta V_{BE}} \approx \frac{dI_C}{dV_{BE}} = \frac{I_C}{V_T} = \frac{I_S}{V_T} \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right)$$


trans conductance

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{I_C}{KT/q} = \frac{q}{KT} I_C$$

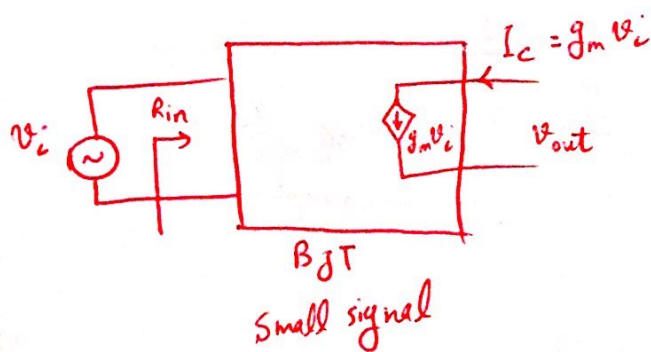ملحقی سے جال خروجی دوتا، دوتا، دوتا  
 AC


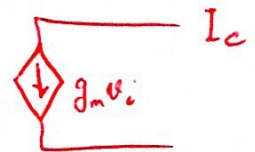
$$\begin{cases} I_C = I_S \exp \frac{V_{BE}}{V_T} \\ g_m = \frac{I_C}{V_T} \\ I_C = \beta_F I_B \rightarrow (\Delta I_C = \beta_F \Delta I_B) \end{cases}$$



$$\frac{\Delta I_B}{\Delta V_{BE}} = \frac{1/\beta_F \Delta I_C}{\Delta V_{BE}} \rightarrow \frac{\Delta I_B}{\Delta V_{BE}} = \frac{1}{\beta_F} \left( \frac{\Delta I_C}{\Delta V_{BE}} \right) = \frac{g_m}{\beta_F} = \frac{1}{R_{in}}$$

$$\rightarrow R_{in} = \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta I_B} = \frac{\beta_F}{g_m} = r_{\pi}$$

BJT  $\rightarrow$  2 port network  $\rightarrow$   $\left\{ \begin{array}{l} \text{input resistance} = \frac{dV_{in}}{dI_{in}} = r_{\pi} = \frac{\beta_F}{g_m} \\ \text{output resistance} = \frac{dV_{out}}{dI_{out}} = r_o = \frac{V_A}{I_C} \\ \text{effect of input on output} \rightarrow g_m \\ \text{effect of output on input} \end{array} \right.$

$$\frac{\Delta I_C}{\Delta V_{CE}} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \frac{dI_C}{dV_{CE}} = I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right) \times \frac{1}{V_A} \\ \text{if } V_{CE} \ll V_A \rightarrow 1 + \frac{V_{CE}}{V_A} \approx 1 \end{array} \right.$$

$$\rightarrow \frac{dI_C}{dV_{CE}} = \frac{I_C}{V_A} = \frac{1}{R_{out}} \Rightarrow R_{out} = \frac{V_A}{I_C} = r_o$$



effect of output on input

$$\frac{\Delta I_B}{\Delta V_{CE}} = \frac{1}{\beta_F} \frac{\Delta I_C}{\Delta V_{CE}} = \frac{1}{\beta_F r_o} \rightarrow \frac{\Delta V_{CE}}{\Delta I_B} = \beta_F r_o = r_x$$

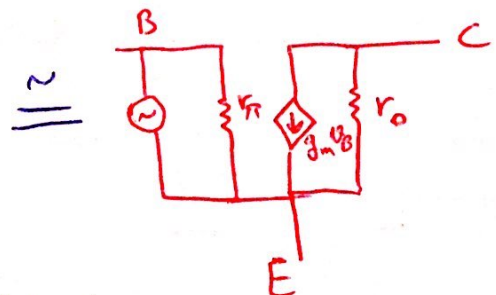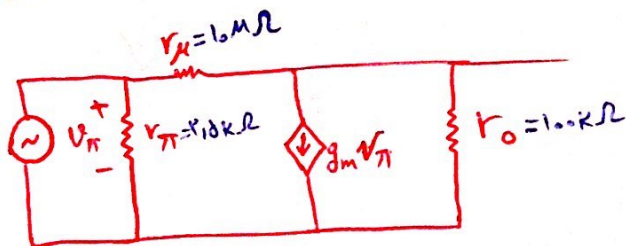Examples:


$$V_A = 100 \text{ V}, I_C = 1 \text{ mA}, \beta_F = 100 \rightarrow g_m = \frac{I_C}{V_T} = 40 \text{ mS}$$

$$r_{\pi} = \frac{\beta_F}{g_m} = 2.5 \text{ k}\Omega, r_o = \frac{V_A}{I_C} = 100 \text{ k}\Omega, r_x = \beta_F r_o = 10 \text{ M}\Omega$$



Hybrid- $\pi$  model  
 BJT در فیلد کویک  
 مدل سیگنال کوچیک

مدل کابل یکپارچه  
کوچک

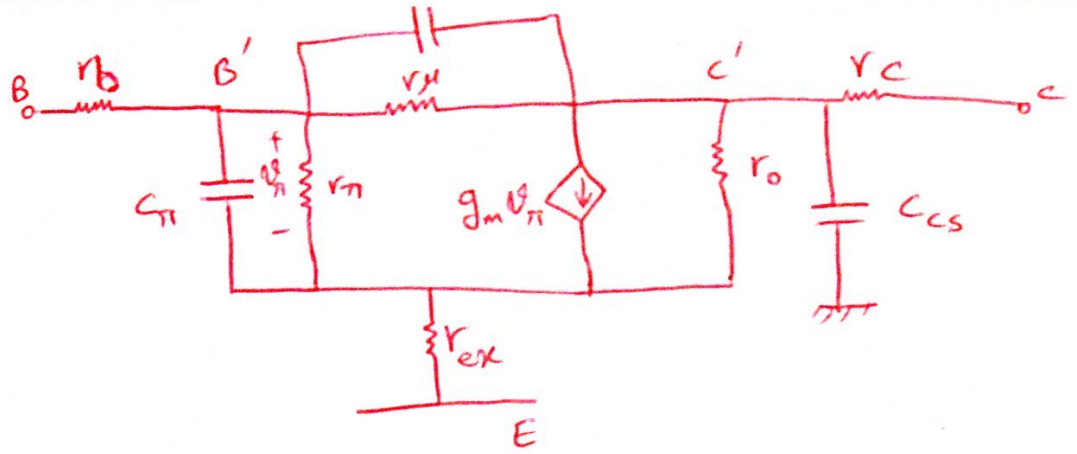

$$r_b = 50 \sim 500 \Omega$$


$$r_{ex} = 1 \sim 3 \Omega$$

$$r_c = 20 \sim 500 \Omega$$

$$C_{\pi_0} \approx 10 \text{ pF}$$

$$C_{CS_0} = 20 \text{ pF}$$

مدل کابل  
رأزیستور  $\beta \rightarrow \frac{c_{out}}{c_{in}} \rightarrow |\beta(j\omega)|$

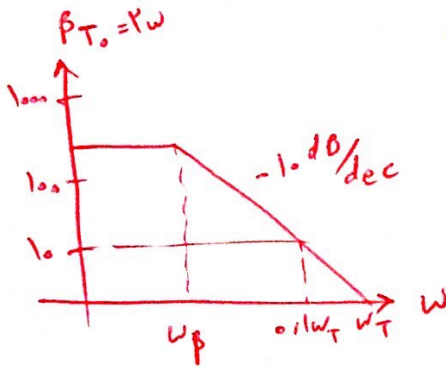

$$\omega_T = \frac{g_m}{C_{\pi} + C_{\mu}}$$

$$\omega_{\beta} = \frac{\omega_T}{\beta_0}$$

فرکانس قطع رأزیستور

$$\omega_T = \frac{f_0 \times 10^{-3}}{2 \text{ pF}} = 2 \times 10^{12}$$

$$f_T = 2 \times 10^{11} = 200 \text{ GHz}$$

$$f_{\beta} = 1 \text{ GHz} \rightarrow f_{\beta} < 1 \text{ GHz}$$

