پیش گزارش آزمایش ۲

بردیا برائی نژاد(۹۲۱۰۱۳۲۹)


١.

P1 P2 X3 P4 X5 X6 X7 $\widehat{1}$ $\widehat{1}$ $\widehat{0}$ $\widehat{0}$ $\widehat{1}$ $\widehat{1}$ $\widehat{1}$ P1,X3,X5,X7→P1=1→Wrong P2,X3,X6,X7→P2=1→Wrong P3,X4,X5,X7→P3=1→Wrong

بنابراین اشتراک آن ها (X7) غلط است و در واقع کد تصحیح شده 1100110 است. ۲.

كد نهايي بدين صورت خواهد بود: P1 P2 X1 P4 X2 X3

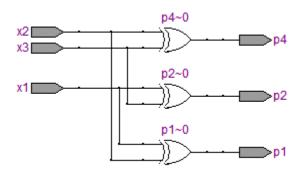P1=XOR(X1,X2), P2=XOR(X1,X3), P4=XOR(X2,X3)



٣.

۳ XOR همراه بیا هرکندام ۳ ورودی را در نظر گرفته و پایانه هیای C را به LED متصل میکنیم و عدد را به صورت باینری با توجه به چراغ های روشن شده میخوانیم(D).

C0=XOR(P1,X1,X2), C1=XOR(P2,X1,X3), C2=XOR(P4,X2,X3)

