

$$① \quad P_L = R_L I_L^2 \Rightarrow 300 = 4 I_L^2 \Rightarrow \boxed{I_{aA} = I_{bB} = I_{cC} = I_L = 5\sqrt{3} \text{ A (rms)}}$$

$$S_2 = \frac{S}{3} = 800 + j700 \text{ VA}$$

$$\downarrow$$

$$I_{AC} = I_{CB} = I_{BA} = \frac{\sqrt{3}}{3} I_L = 5 \text{ A (rms)}$$

$$\hookrightarrow S_2 = Z |I|^2 \Rightarrow 800 + j700 = Z \times 5^2 \Rightarrow \boxed{Z = 32 + j28}$$


$$\bar{V}_{AC} = 4 (\bar{I}_{aA} - \bar{I}_{cC}) + Z \bar{I}_{AC} = (12 + 32 + j28) \bar{I}_{AC} = (44 + j28) \bar{I}_{AC}$$

$$\Rightarrow \angle \bar{I}_{AC} = \angle \bar{V}_{AC} - \angle 44 + j28 = 20^\circ - 32.5^\circ = -12.5^\circ \Rightarrow \boxed{\bar{I}_{AC} = 5 \angle -12.5^\circ \text{ A}}$$

$$\Rightarrow \angle \bar{I}_{CB} = \angle \bar{I}_{AC} - 120^\circ = -132.5^\circ \Rightarrow \boxed{\bar{I}_{CB} = 5 \angle -132.5^\circ \text{ A}}$$

$$\angle \bar{I}_{aA} = \angle \bar{I}_{AC} - 30^\circ = -42.5^\circ \Rightarrow \boxed{\bar{I}_{aA} = 5\sqrt{3} \angle -42.5^\circ \text{ A}} \Rightarrow \boxed{\bar{I}_{bB} = 5\sqrt{3} \angle 77.5^\circ \text{ A}}$$
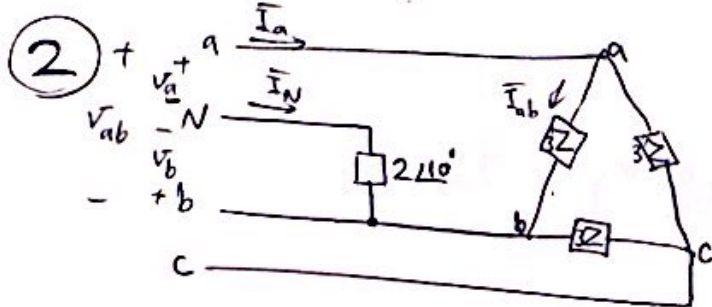
$$\bar{V}_{AC} = (44 + j28) \bar{I}_{AC} = 52.15 \angle 32.5^\circ \times 5 \angle -12.5^\circ \Rightarrow \boxed{\bar{V}_{AC} = 260.75 \angle 20^\circ}$$




$$Z = Z_1 \parallel \frac{Z_2}{3} = \frac{8 \angle 75^\circ}{3} \parallel \frac{7.23 \angle 45.5^\circ}{3} \approx 1.1 \angle 29.5^\circ$$

$$\bar{V}_{ab} = (\sqrt{3} \angle 30^\circ) \bar{V}_a \Rightarrow \bar{V}_a = \frac{208}{\sqrt{3}} \angle -30^\circ$$

$$\Rightarrow \bar{V}_b = \frac{208}{\sqrt{3}} \angle +50^\circ$$

$$\bar{V}_b = -2 \angle 10^\circ \bar{I}_N \Rightarrow \boxed{\bar{I}_N = \frac{104}{\sqrt{3}} \angle 20^\circ}$$
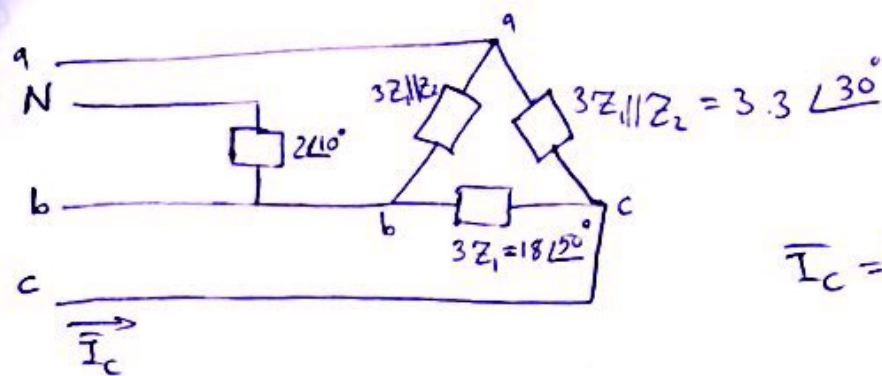
$$\bar{I}_{ab} = \frac{\bar{V}_{ab}}{3Z} = \frac{208 \angle -30^\circ}{3.3 \angle 30^\circ} = 63.0 \angle -60^\circ \Rightarrow \bar{I}_a = \sqrt{3} \angle -30^\circ \bar{I}_{ab} \Rightarrow \boxed{\bar{I}_a \approx 109.2 \angle -60^\circ}$$




$$\bar{I}_c = \bar{I}_{ca} - \bar{I}_{bc}$$

$$\bar{I}_{ca} = \frac{\bar{V}_{ca}}{3.3 \angle 30^\circ} = \frac{208 \angle 120^\circ}{3.3 \angle 30^\circ} = 63 \angle 90^\circ = j63$$

$$\Rightarrow \bar{I}_c = 11.4 + j65 = 66 \angle 80^\circ \text{ A}$$
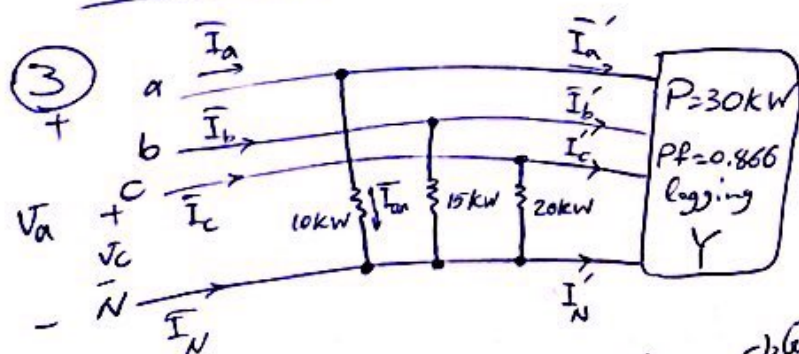
$$\bar{I}_{bc} = \frac{\bar{V}_{bc}}{18 \angle 50^\circ} = \frac{208 \angle -120^\circ}{18 \angle 50^\circ} = 11.6 \angle -170^\circ = -11.4 - j2.0$$



$$P_{3\phi} = \sqrt{3} V_L I' \text{ p.f.}$$

$$30 \text{ kW} = \sqrt{3} \times 230 \times 0.866 I'$$

$$\Rightarrow I' = 50.2 = |\bar{I}'_a| = |\bar{I}'_b| = |\bar{I}'_c|$$

①

$$V_{LN} = \frac{V_{LL}}{\sqrt{3}} = \frac{230}{\sqrt{3}}$$

$$\delta \beta = \cos^{-1} 0.866 = 30^\circ$$

$$\bar{V}_{an} = \frac{230}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ \Rightarrow \bar{V}_{ab} = 230 \angle 30^\circ$$

$$\bar{I}'_a = -30^\circ \Rightarrow \bar{I}'_a = 50.2 \angle -30^\circ \Rightarrow \begin{cases} \bar{I}'_b = 50.2 \angle -150^\circ \\ \bar{I}'_c = 50.2 \angle 90^\circ \end{cases}$$



$$P_R = V I \Rightarrow I_{an} = \frac{P_R}{V_{LN}} = \frac{10 \text{ kW}}{230/\sqrt{3}} = 43.5\sqrt{3}, I_{bn} = 65.2\sqrt{3}, I_{cn} = 87.0\sqrt{3}$$

$$\angle \bar{I}_{an} = \angle \bar{V}_{an} = 0^\circ \Rightarrow \bar{I}_{an} = 43.5\sqrt{3} \angle 0^\circ, \bar{I}_{bn} = 65.2\sqrt{3} \angle -120^\circ, \bar{I}_{cn} = 87.0\sqrt{3} \angle 120^\circ$$

$$\bar{I}_a = \bar{I}'_a + \bar{I}_{an} \Rightarrow \boxed{\bar{I}_a = 121.43 \angle -12^\circ}, \boxed{\bar{I}_b = 158.4 \angle 51^\circ}, \boxed{\bar{I}_c = 195.78 \angle -67^\circ}$$

$$-\bar{I}_N = \bar{I}_a + \bar{I}_b + \bar{I}_c = 308.87 \angle -11^\circ \Rightarrow \boxed{\bar{I}_N = 308.87 \angle 169^\circ}$$

۱۰۰

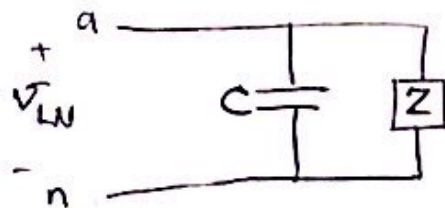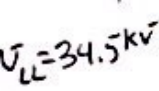

$$V_{LL} = 34.5 \text{ kV} \rightarrow V_{LN} = 11.5\sqrt{3} \text{ kV}$$

$$|S| = 24 \text{ MVA} = \frac{|\bar{V}|^2}{|Z|} = \frac{(11.5\sqrt{3} \times 10^3)^2}{|Z|} \Rightarrow |Z| = \frac{3 \times 132.25}{24} \Rightarrow |Z| \approx 16.5$$

$p.f. = 0.78$

$$Z = R + jX \Rightarrow \begin{cases} R = 12.87 \\ X = 10.33 \end{cases}$$

$$\frac{1}{WC} = X_c = \frac{R^2 + X^2}{R \tan(\cos^{-1} p.f._{\text{new}}) - X} = \frac{16.5^2}{-12.87 \times 0.363 - 10.33} \Rightarrow WC = 0.0551$$

$$f = 60 \text{ Hz} \Rightarrow C = \frac{0.0551}{2\pi \cdot 60} = 1.46 \times 10^{-4} \Rightarrow \boxed{C = 146 \mu\text{F}}$$