

کوبیده اول ۹۳، ۱۲، ۱۱


کوبیده دوم ۹۴، ۱، ۲۴

کوبیده سوم ۹۴، ۲، ۷


امتحان ۹۴، ۲، ۱۷ برق ۴ نیمه شب صبح



کوبیده چهارم ۹۴، ۳، ۴

مکان کلاس تدوین برق ۱

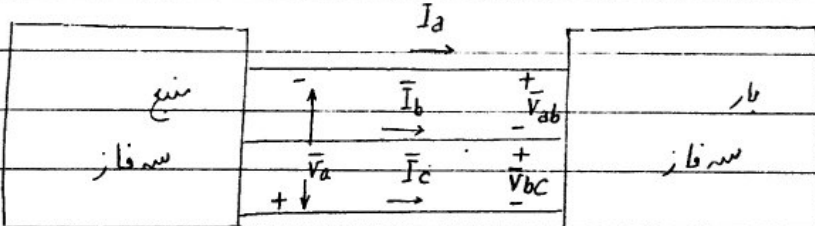

خط سلفاز

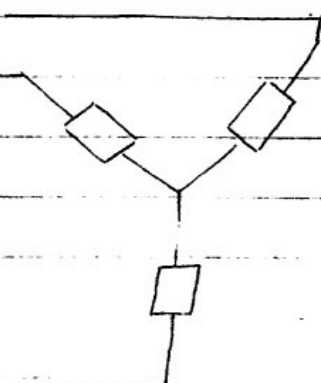

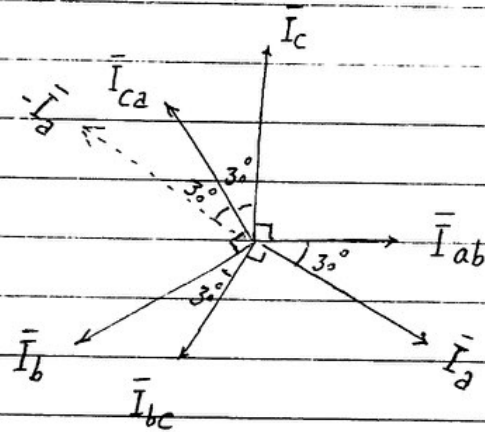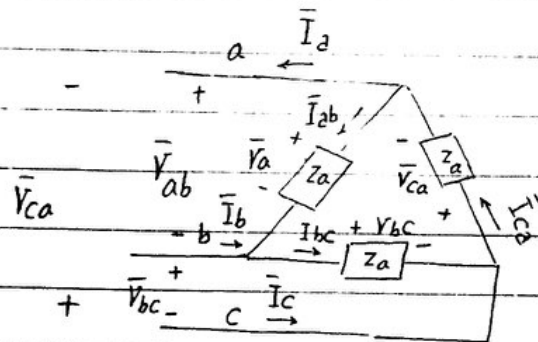


$$\bar{I}_a - \bar{I}_b = \sqrt{3} \bar{I}_{ab}$$

$$\bar{I}_b - \bar{I}_c = \sqrt{3} \bar{I}_{bc}$$

$$\bar{I}_c - \bar{I}_a = \sqrt{3} \bar{I}_{ca}$$

2/3

نمودار مدار ۱۱، ۲۵

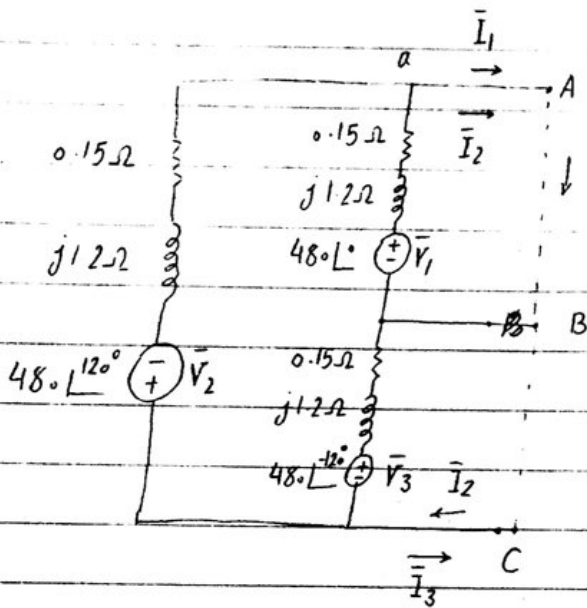

$$\bar{I}_1 = \frac{48 \angle 0^\circ}{0.15 + j1.2}$$



$$\bar{I}_2 = \frac{-48 \angle 120^\circ}{0.15 + j1.2}$$

$$I_{aA} = I_1 + I_2$$


$$\bar{I}_3 = \frac{-48 \angle -120^\circ}{0.15 + j1.2}$$

$$\bar{I}_{ab} = -\bar{I}_1 - \bar{I}_3$$
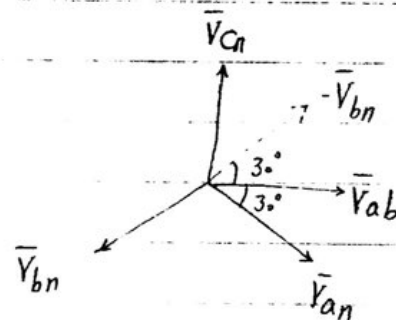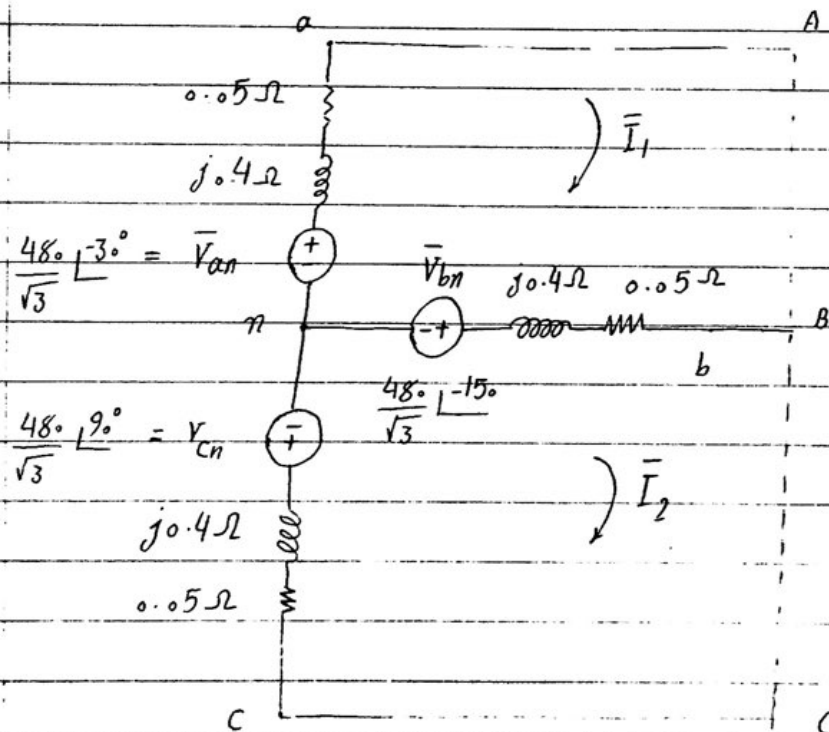
$$\bar{I}_{cc} = -\bar{I}_2 + \bar{I}_3$$



التيار في متدد جريان خط

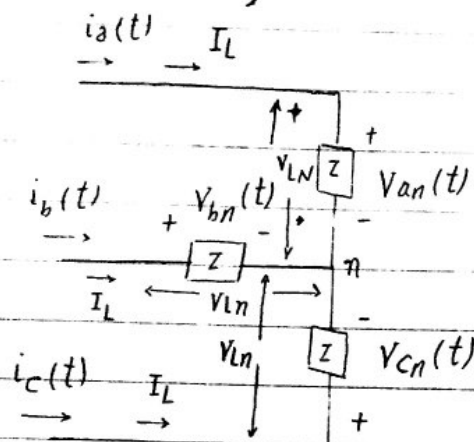

$$Z = \frac{\bar{V}_{an}}{\bar{I}_a} = \frac{V_{LN} \angle \delta}{I_L \angle \beta}$$

$$V_{an}(t) = \sqrt{2} V_{LN} \cos(\omega t + \delta)$$

$$I_a(t) = \sqrt{2} I_L \cos(\omega t + \beta)$$

$$P_a(t) = V_{an}(t) i_a(t) = V_{LN} I_L [\cos(\delta - \beta) + \cos(\delta - \beta) \cos 2(\omega t + \delta) + \sin(\delta - \beta) \sin 2(\omega t + \delta)]$$

$$V_{bn}(t) = \sqrt{2} V_{LN} \cos(\omega t + \delta - 120^\circ)$$

$$i_b(t) = \sqrt{2} I_L \cos(\omega t + \beta - 120^\circ)$$

$$P_b(t) = V_{LN} I_L [\cos(\delta - \beta) + \cos(\delta - \beta) \cos 2(\omega t + \delta - 120^\circ) + \sin(\delta - \beta) \sin 2(\omega t + \delta - 120^\circ)]$$

$$V_{cn}(t) = \sqrt{2} V_{LN} \cos(\omega t + \delta + 120^\circ)$$

$$i_c(t) = \sqrt{2} I_L \cos(\omega t + \beta + 120^\circ)$$

$$P_c(t) = V_{LN} I_L [\cos(\delta - \beta) + \cos(\delta - \beta) \cos(\omega t + \delta + 120^\circ) + \sin(\delta - \beta) \sin(\omega t + \delta + 120^\circ)]$$

$$p_{3\phi}(t) = p_a(t) + p_b(t) + p_c(t) = 3 V_{LN} I_L \cos(\delta - \beta) =$$

$$= \sqrt{3} V_{LL} I_L \cos(\delta - \beta) \quad 3P_{1\phi}$$




$$P_{3\phi} = 3P_{1\phi} = 3 V_{LN} I_L \overset{\cos(\delta - \beta)}{=} \sqrt{3} V_{LL} I_L$$

فاز انجمن $\delta - \beta$
(زاویه بین ولتاژ و جریان)

$\frac{1}{2}$

۱۱، ۲

تئوری مدار

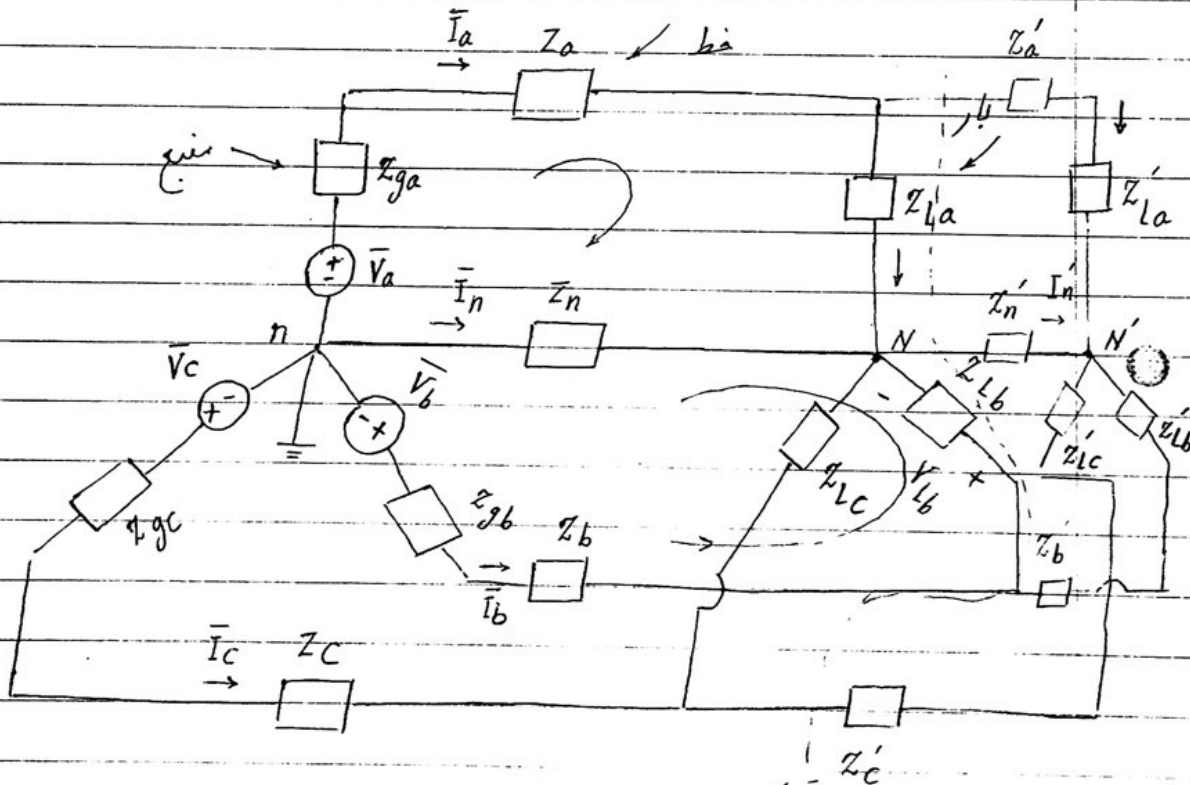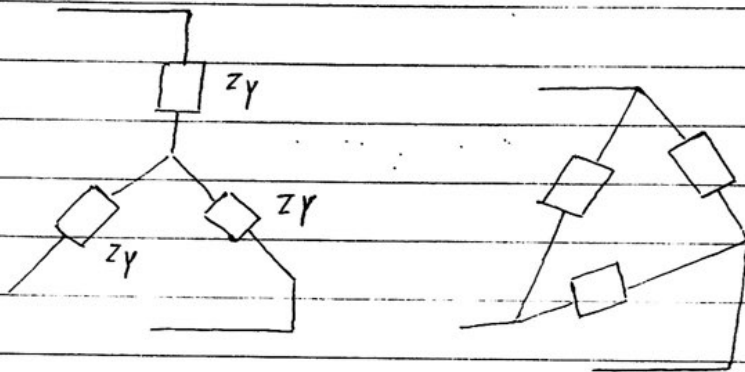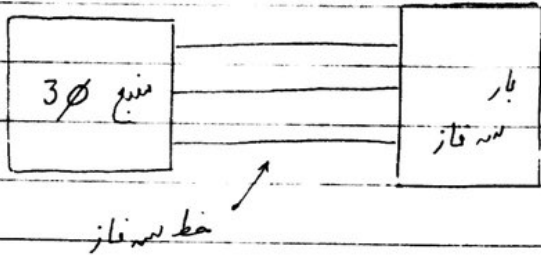

shield wire

wire

Guard wire

معادل کردن

$$KCL: \frac{\bar{V}_r - \bar{V}_a}{Z_{ga} + Z_a + Z_{La}} + \frac{\bar{V}_r - \bar{V}_b}{Z_{gb} + Z_b + Z_{Lb}} + \frac{\bar{V}_r - \bar{V}_c}{Z_{gc} + Z_c + Z_{Lc}} + \frac{\bar{V}_r}{Z_n} = 0$$

$$Z_{ga} = Z_{gb} = Z_{gc}$$


$$\frac{3\bar{V}_N}{Z_{ga} + Z_a + Z_{La}} + \frac{\bar{V}_N}{Z_n} = \frac{\bar{V}_a + \bar{V}_b + \bar{V}_c}{Z_{ga} + Z_a + Z_{La}}$$

$$Z_a = Z_b = Z_c$$

$$Z_{La} = Z_{Lb} = Z_{Lc}$$

$$\bar{V}_N \left(\frac{3}{Z_{ga} + Z_a + Z_{La}} + \frac{1}{Z_n} \right) = 0$$

$$\bar{V}_N = 0$$

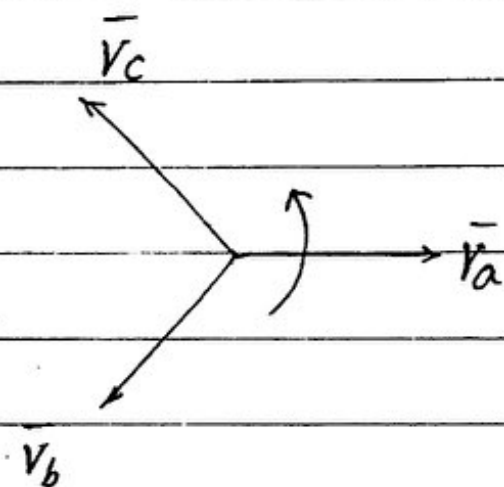


$$KVL: \bar{I}_a = \frac{\bar{V}_a}{Z_{ga} + Z_a + Z_{La}}$$

در حلقه‌ی فاز a

$$\bar{I}_b = \frac{\bar{V}_b}{Z_{gb} + Z_b + Z_{Lb}}$$

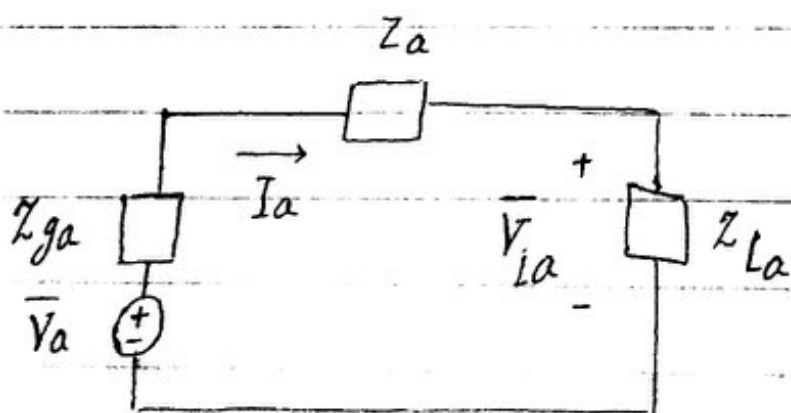از نظر اندازه این سه شدت جریان باهم برابرند و 120° اختلاف فاز دارند






$$Z'_{ga} = Z'_b = Z'_c$$

$$Z'_{La} = Z'_{Lb} = Z'_{Lc}$$

$$Z_{th} = Z_{La} \parallel (Z_{ga} + Z_a)$$
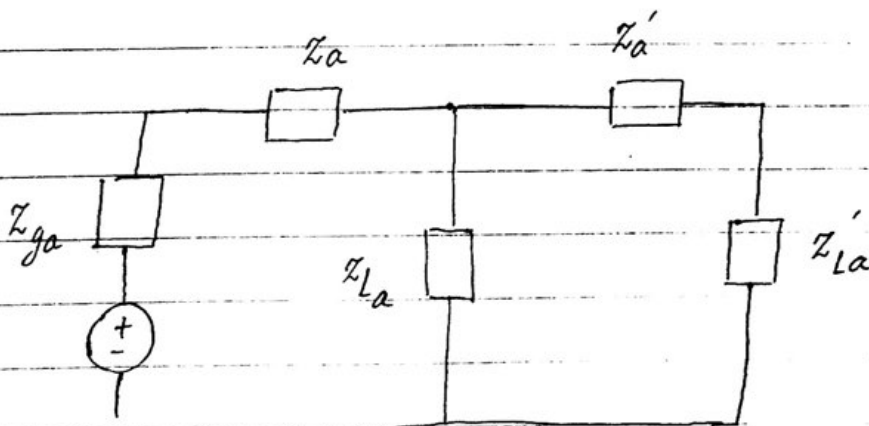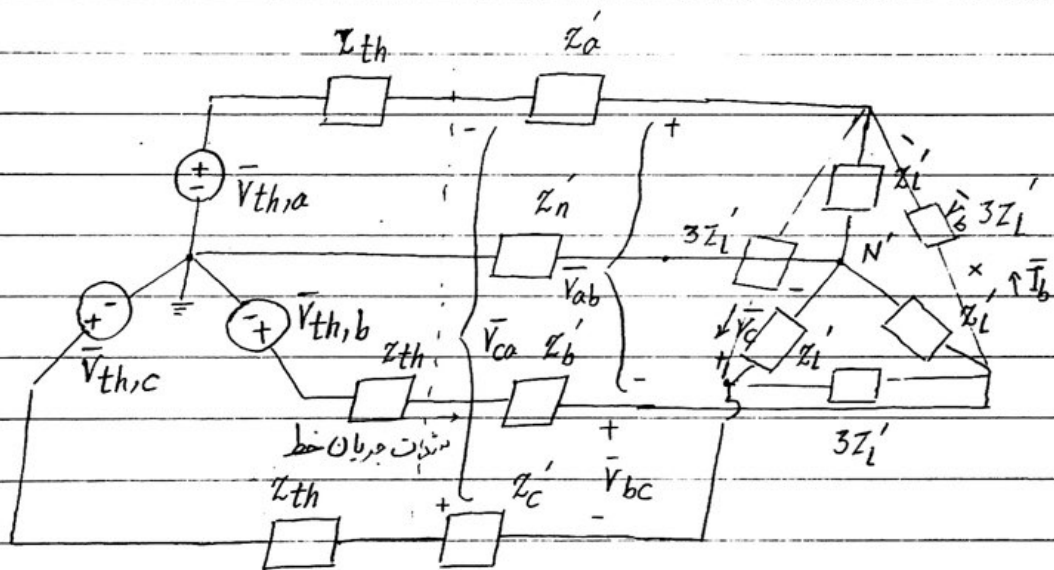
$$\bar{V}_{tha} = \frac{Z_{La}}{Z_{ga} + Z_a + Z_{La}} \bar{V}_a$$




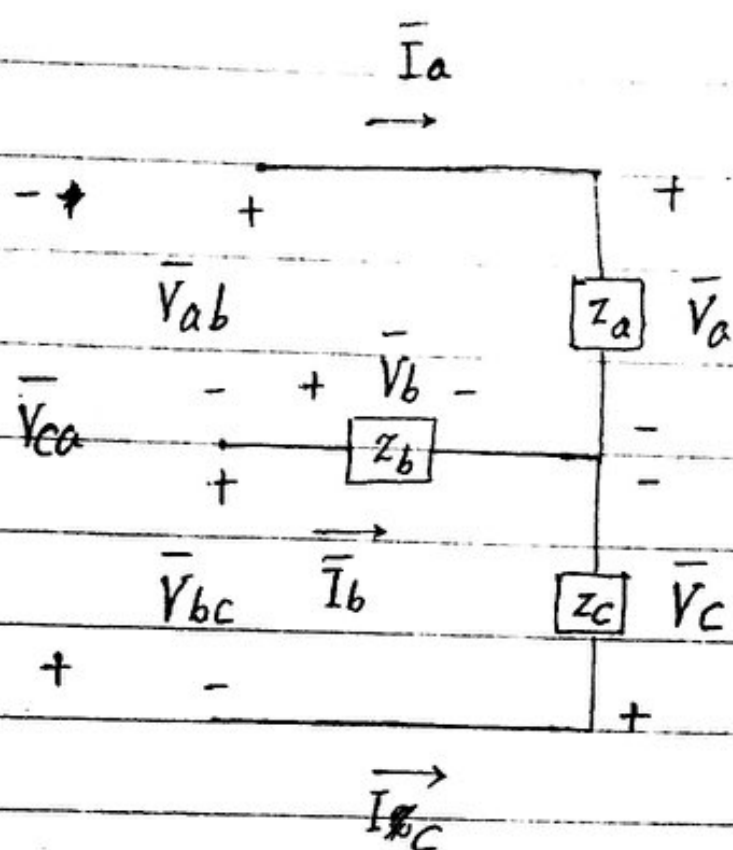


$$\bar{V}_{ab} = \bar{V}_a - \bar{V}_b$$

$$\bar{V}_{bc} = \bar{V}_b - \bar{V}_c$$


$$\bar{V}_{ca} = \bar{V}_c - \bar{V}_a$$

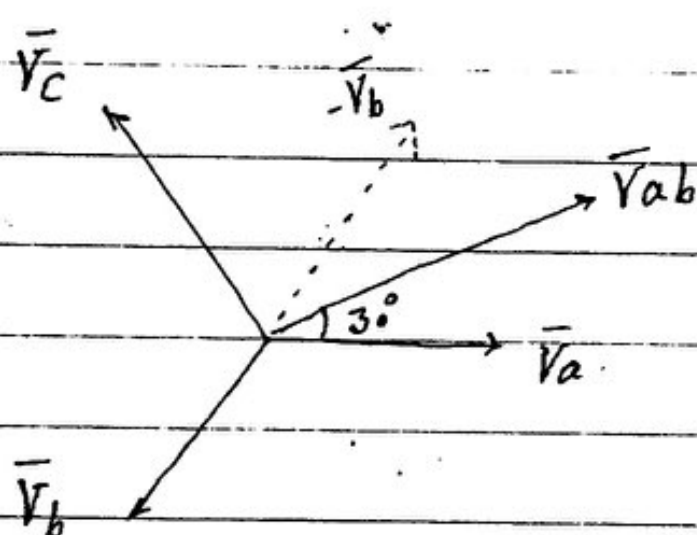
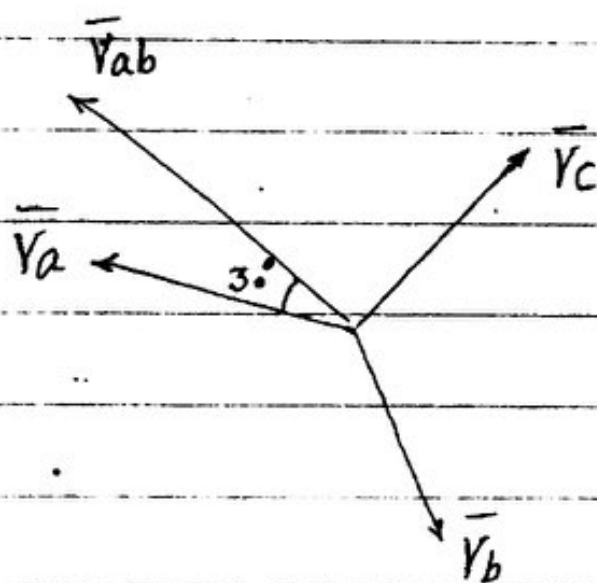
$$\bar{V}_{ab} = (\sqrt{3} \angle 30^\circ) \bar{V}_a$$


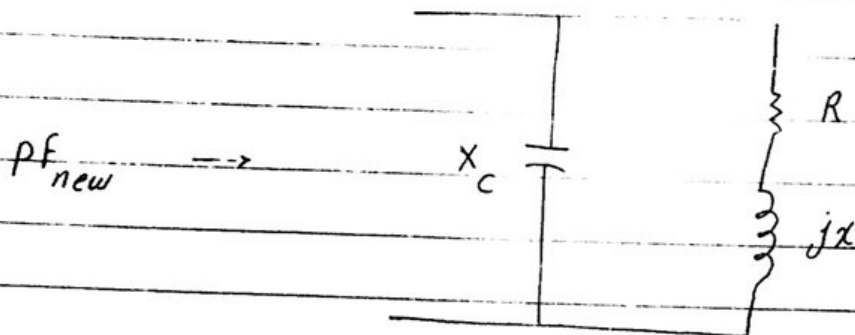
$$\bar{V}_{ab} = (\sqrt{3} \angle -30^\circ) \bar{V}_a$$




$$X_c = R^2 + X^2$$

$$R(\tan(\cos^{-1} pf_{new}) - X$$


$$Q_{new} = (\tan \phi_{new}) P$$

$$Q_{new} = Q_{old} + Q_c$$

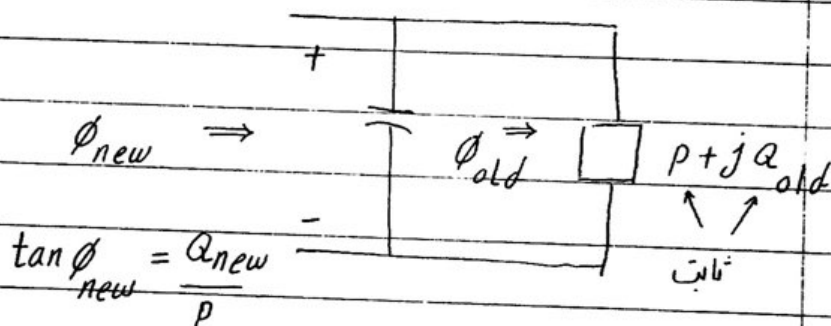


$$\tan \phi_{new} = \frac{Q_{new}}{P}$$

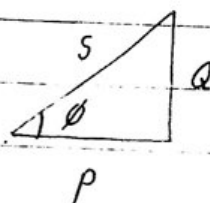
$$Q_c = Q_{new} - Q_{old} = P(\tan \phi_{new} - \tan \phi_{old})$$



$$\tan \phi_{old} = \frac{Q_{old}}{P}$$

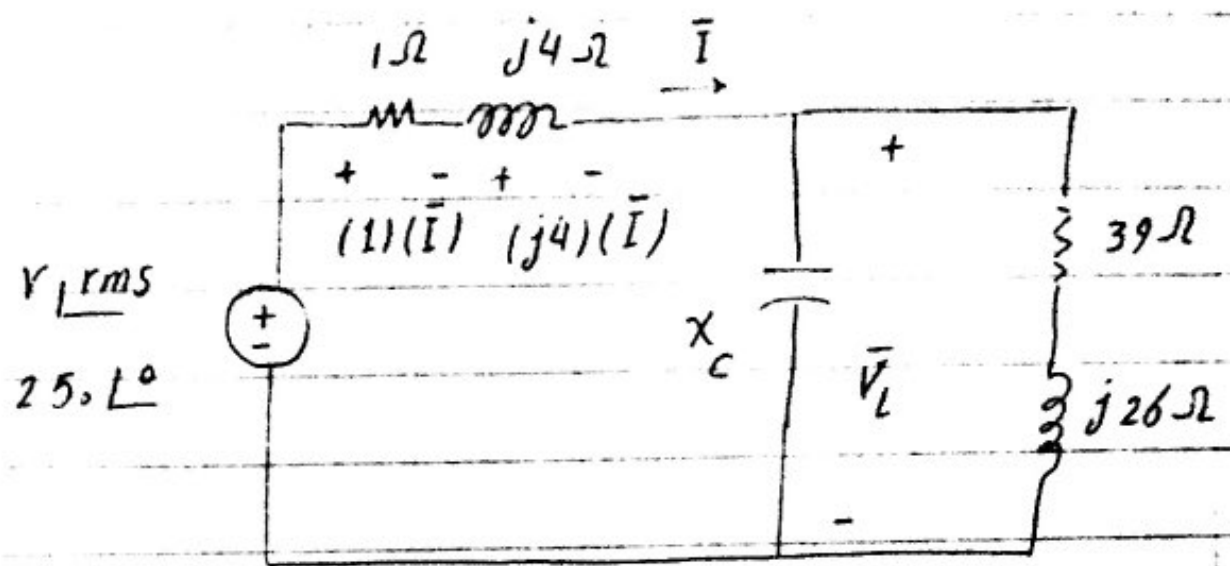


	$X_C = \frac{1}{j\omega C}$	Z_{eq}	\bar{I}	\bar{V}_L	
بدون خازن		$39 + j26$	$5 \angle -36.87^\circ$	$234.36 \angle -3.18^\circ$	0
- 86		$56.33 + j0.66$	$4.35 \angle -4.65^\circ$	$244.85 \angle -3.97^\circ$	697.11
- 84.5		$56.33 \angle 0^\circ$	$4.34 \angle -3.99^\circ$	$245.04 \angle -3.99^\circ$	710.59
- 36		$31.18 - j28.00$	$6.23 \angle 36.72^\circ$	$261.00 \angle -5.21^\circ$	1892.25

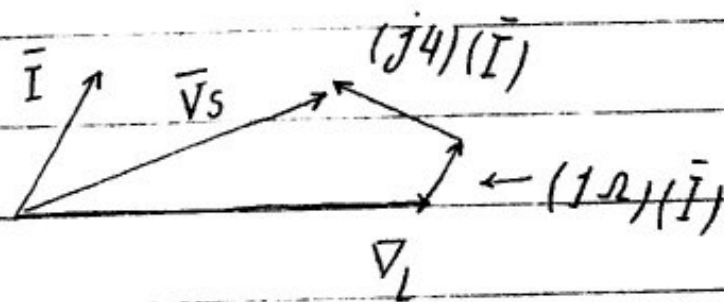

$$S_C = P_C + jQ_C = \frac{|\bar{V}|^2}{Z_C^*} = \frac{|\bar{V}_L|^2}{(jX_C)^*} = j\omega C |\bar{V}_L|^2$$

$$i_1(t) = I_{1,\max} \cos(m\omega t + \phi) \quad I_1 \angle \phi$$
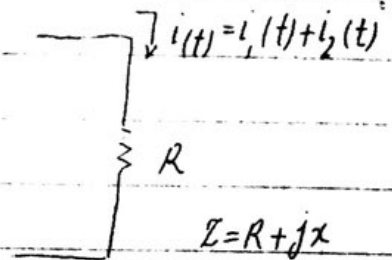
$$i_2(t) = I_{2,\max} \cos(n\omega t + \theta) \quad I_2 \angle \theta$$



$$p(t) = Ri(t)^2 = R(i_1^2 + i_2^2 + 2i_1i_2)$$

 $m\omega$
 $n\omega$

دو منبع ولتاژ سینوسی

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt = \underbrace{\frac{R}{T} \int_0^T i_1^2 dt}_{P_1} + \underbrace{\frac{R}{T} \int_0^T i_2^2 dt}_{P_2} + \underbrace{\frac{2R}{T} \int_0^T i_1 i_2 dt}_{P_{12}}$$

$$P_{12} = \frac{R I_{1,\max} I_{2,\max}}{T} \int_0^T \left\{ \cos[(m-n)\omega t + (\phi - \theta)] + \cos[(m+n)\omega t + (\phi + \theta)] \right\} dt$$

$m \neq n$

$$m = n \rightarrow P_{12} = R I_{1,\max} I_{2,\max} \cos(\phi - \theta)$$

 rms

$$R (I_1 \angle \phi + I_2 \angle \theta) (I_1 \angle \phi + I_2 \angle \theta)^* \quad S = \bar{V} \bar{I}^* = R \bar{I} \bar{I}^*$$

$$R [I_1^2 + I_2^2 + I_1 I_2 \angle \phi - \theta + I_1 I_2 \angle \theta - \phi]$$


$$I_1 I_2 [\cos(\phi - \theta) + j \sin(\phi - \theta)]$$

$$I_1 I_2 [\cos(\theta - \phi) + j \sin(\theta - \phi)]$$

$$+ 2 I_1 I_2 \cos(\phi - \theta)$$

$$(\sqrt{2} I_1)(\sqrt{2} I_2) \cos(\phi - \theta) = I_{1,max} I_{2,max} \cos(\phi - \theta) = P_{12}$$

✓ صفحات 461، 462 کتاب جبهه دار، جلد اول

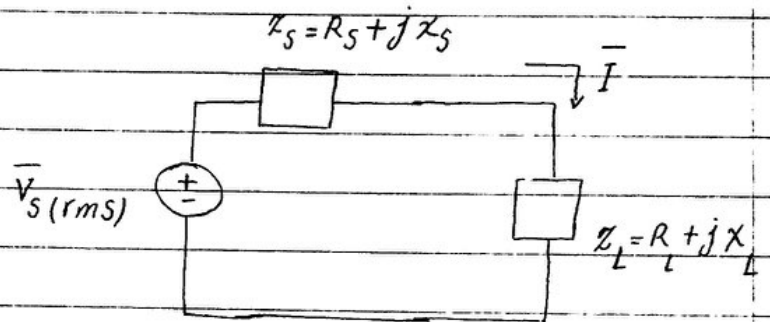


$$\bar{I} = \frac{\bar{V}_S}{\bar{Z}_L + \bar{Z}_S}$$

$$P = R_L |\bar{I}|^2 = \frac{|\bar{V}_S|^2 R_L}{(R_S + R_L)^2 + (X_S + X_L)^2}$$

$$X_L = -X_S$$

$$\frac{dP}{dR_L} = 0 \rightarrow R_L = R_S$$

$$\bar{Z}_L = \bar{Z}_S^* = R_S - jX_S$$

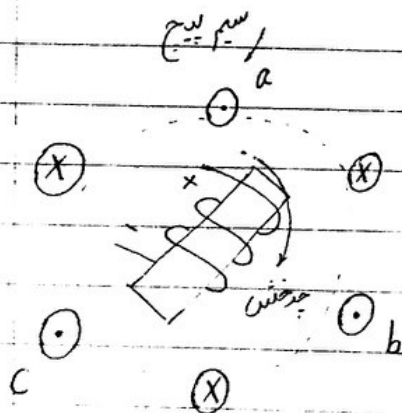


اینها ولتاژها اندازه‌های یکپارچه دارند، در 120° باهم اختلاف فاز دارند.

V_a

V_b

V_c





$c, 12^\circ$ از a حلوندر است

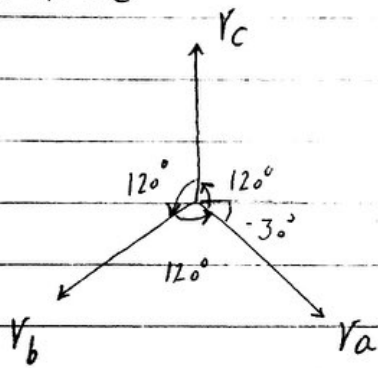


$$V_a = V_{max} \cos(\omega t - 30^\circ)$$


$$V_b = V_{max} \cos(\omega t - 150^\circ)$$
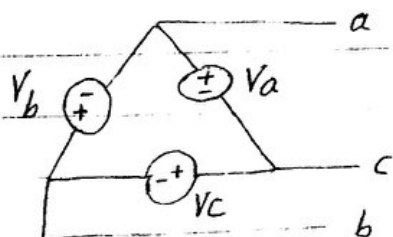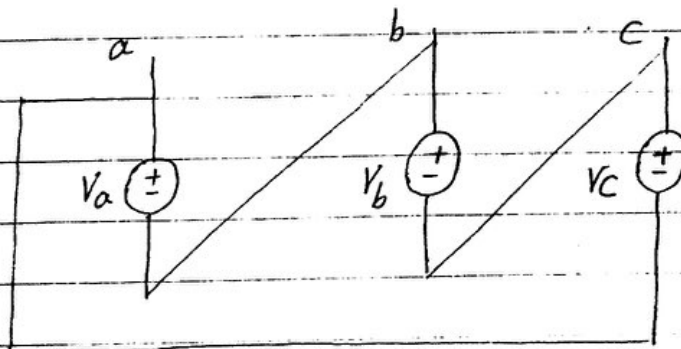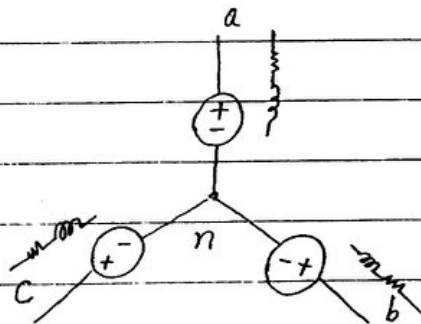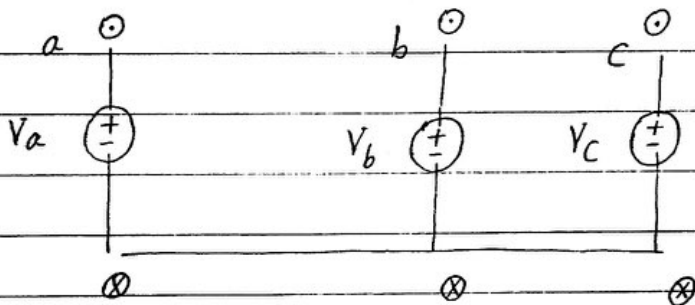
$$V_c = V_{max} \cos(\omega t + 90^\circ)$$



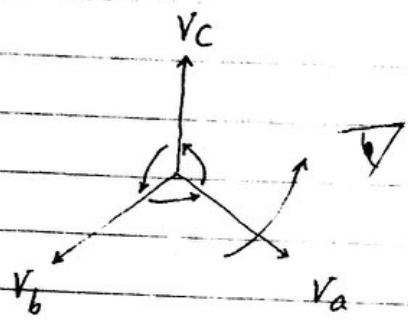

abc فاز
مثبت
راستگرد

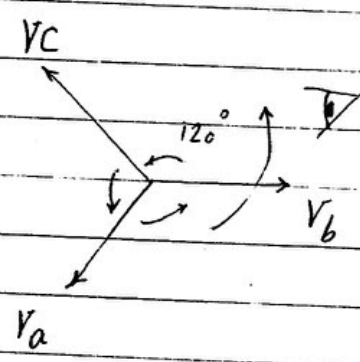

acb فاز
منفی
چپگرد