

Subject:

Year. Month. Date. ( )


HW3 - تمرین سوم در بارها کانفیگ

$$1) a) f(a, b, c, d) = \Sigma(0, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12)$$


1) only nand gates 2) only nor

ab \ cd	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	1	1	5	1
11	3	1	7	1
10	2	1	6	1
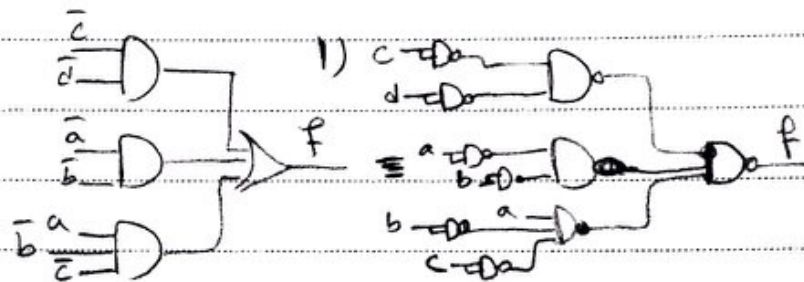
$$f = \bar{c}\bar{d} + \bar{a}\bar{b} + a\bar{b}\bar{c}$$



$$1) \bar{f} = (c+d)(a+b)(\bar{a}+b+c)$$

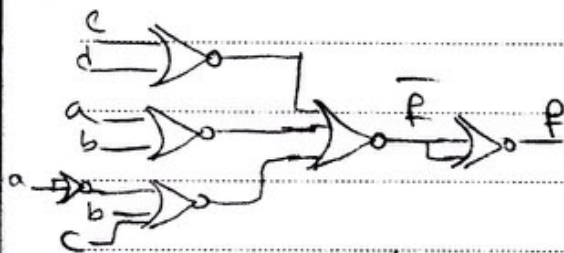

$$b) f = ab'cd' + a'bed' + ab'c'd + a'bc'd$$

$$= (ab' + a'b)cd' + (ab' + a'b)c'd$$

$$= (ab' + a'b)(cd' + c'd) = (a \oplus b) \cdot (c \oplus d)$$


Subject:

Year:


Month:

Date:


( )

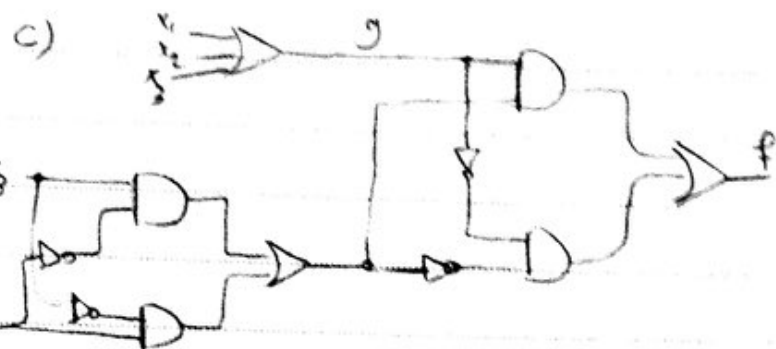

a) only nand gates

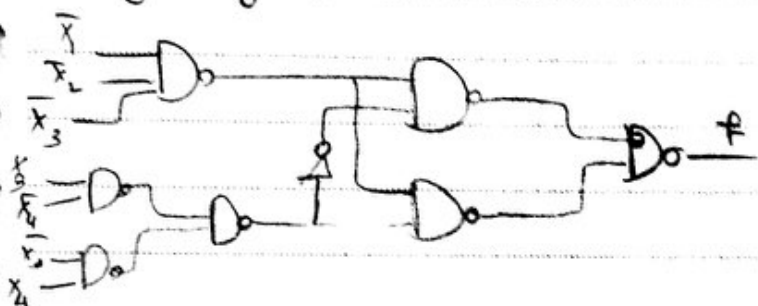


b) only nor gates

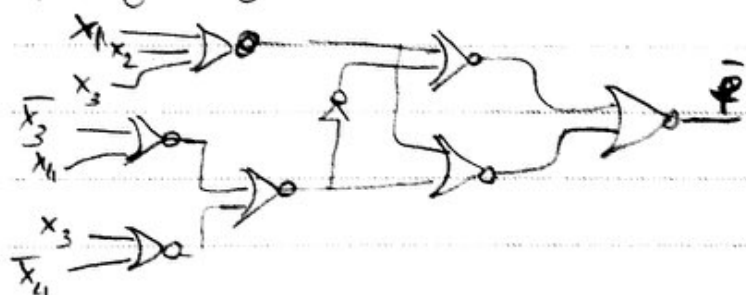

2)  $f(a, b, c, d) = \sum m(1, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 14, 15)$

cd \ ab	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	1	1	0	0
11	1	0	1	1
10	0	0	1	0
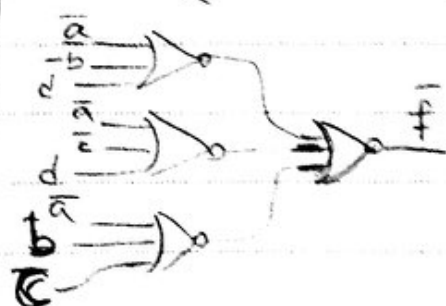
$$\bar{f} = (\bar{a} + \bar{b} + \bar{d})(\bar{a} + \bar{c} + d)(\bar{a} + b + c)$$



$$\overline{(a+b+c)} = \overline{(a+b)} \bar{c}$$

$$\bar{a}\bar{b}\bar{c}$$


$$ab = \overline{a+b}$$

$$\overline{(a+b)} + \bar{c}$$

Subject:

Year. Month. Date. ( )

3)

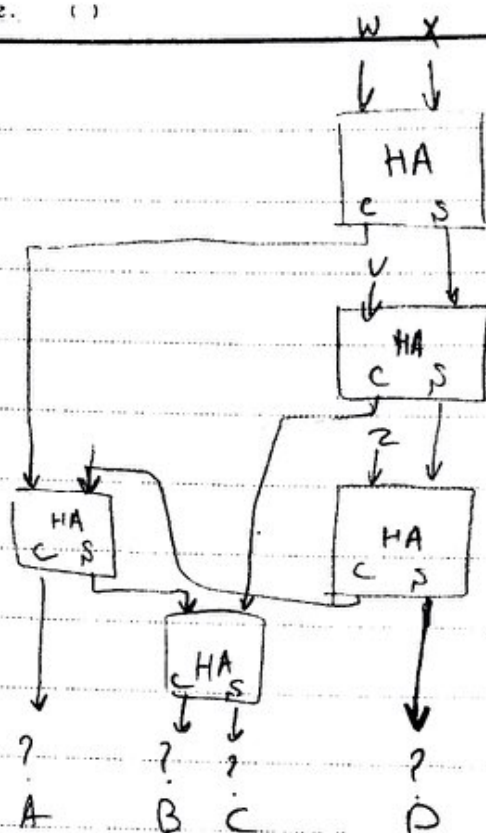

$$S = X \oplus W$$

$$C = XW$$

$$D = X \oplus W \oplus V \oplus Z$$

$$C = ((X \oplus W)V) \oplus (XW \oplus Z(X \oplus W \oplus Z))$$

$$B = ((X \oplus W)V) \cdot (XW \oplus Z(X \oplus W \oplus Z))$$

$$A = WX \cdot Z(X \oplus W \oplus Z)$$



Subject:

Year:



Month:

Date:

( )

4x decoder 3 → 8

-4

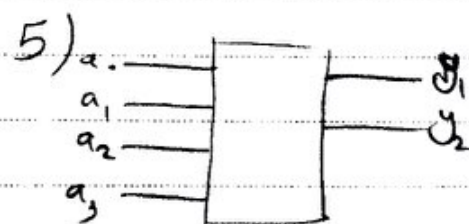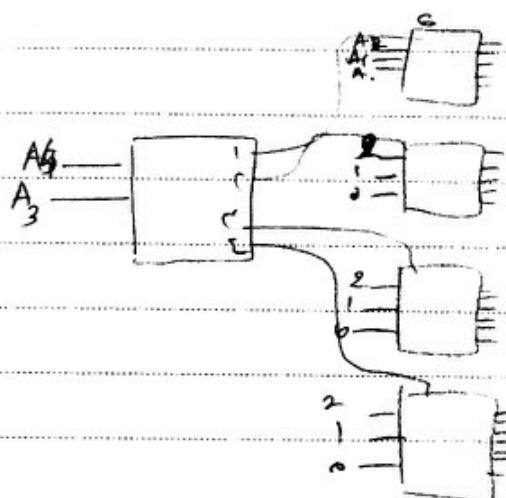

المخرج

a <sub>4</sub>	a <sub>3</sub>	a <sub>2</sub>	a <sub>1</sub>	a <sub>0</sub>	y <sub>1</sub>	y <sub>2</sub>
1	x	x	x	x	0	0

بالقوة الواحدة