

Se 8 Lc Dr. Shaabang

← همان FA را برای بیت نام بررسی می کنیم.

$c_{n-1} \dots c_i \dots c_1 c_0$

$x_{n-1} \dots x_i \dots x_1 x_0$

$y_{n-1} \dots y_i \dots y_1 y_0$

$c_n \quad s_{n-1} \dots s_i \dots s_1 s_0$

$c_0 = 0 \quad c_i \in \{0, 1\}$


اگر $c_i = 0$ ، s_i می شود $x_i \oplus y_i$.

اگر $c_i = 1$ ، s_i می شود $x_i \oplus y_i \oplus 1$.

c_i	x_i	y_i	c_{i+1}	s_i
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	1	0
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	0

$$s_i = x_i \oplus y_i \oplus c_i$$
 
$$c_{i+1} = x_i y_i + x_i c_i + y_i c_i$$




verilog code:

combination

~~seq~~

verilog زنجی نیست

 

```
module FA (xi, yi, ci, ci+1, si);
```

```
input xi, yi, ci;
```

```
output reg ci+1, si;
```

```
always @ (xi, yi, ci)
```

```
begin
```

```
si = xi ^ yi ^ ci;
```

```
ci+1 = xi * yi + xi * ci + yi * ci;
```

```
end
```


```
end module
```

تبدیل به جزی این که مبرانی نیست

assign { ci+1, si } = xi + yi + ci;

معادله

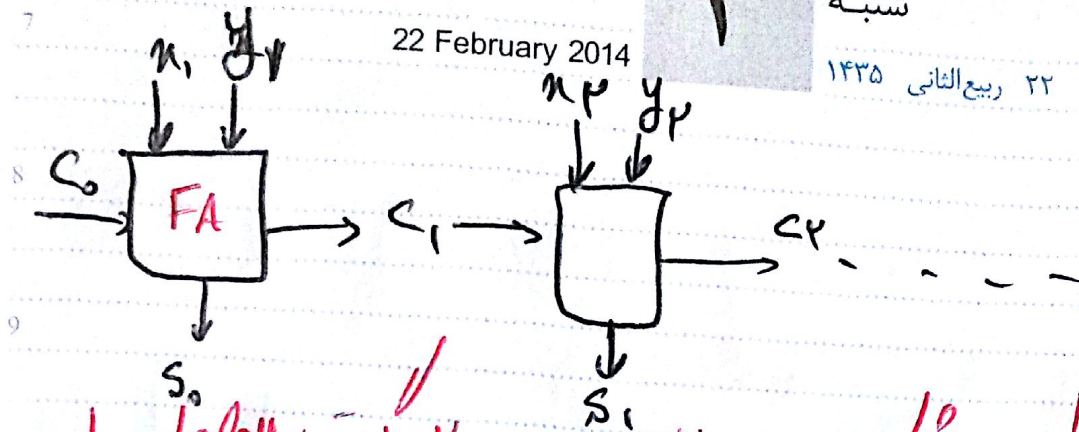(اعداد نیست است که در si ، ایند ریخته می شود)



ripple
carry
adder

← هر FA طبق شکل * به اندازه ۲ بیت delay دارد
که اگر ۲۵ بیت در نظر بگیریم.

← در این صورت کل delay مدار $2n\Delta$ می شود.

← اگر از clock استفاده کنیم فاصله‌ی دو تغییر clock (ار)

t_{clk} باشد با $t_{clk} > 2n\Delta$.

```
module ADD4 (ci, x, y, ...);
```

```
input [3:0] x, y;
```

```
output [3:0] s;
```

```
output cout;
```

```
wire [3:1] c; zero
```

```
FA stage0 (c0, x[0], y[0], s[0], c[1]);
```

```
FA stage1 (c1, x[1], y[1], s[1], c[2]);
```

```
end module;
```

این که هم محاسبه

دیده هم دارد (صفحه بعد)

$$\text{assign } \{\text{cout}, s\} = \{1'b0, x\} + \{1'b0, y\} + c_{in}$$


← به وجود اینکه این که جدید گویا نیست ولی flexibility در کد اول بیشتر است.

جمع و تفریق اعداد علامتدار signed :

SM: signed magnitude

1's compl.

2's compl.

 

← در SM اگر اعداد هم علامت باشند علامت را کنار گذاشته و جمع می کنیم پس علامت را می گذاریم.

$$\begin{array}{r} 0101 \\ 0010 \\ \hline 0111 \end{array}$$

← علامت مختلف :

← قدر مطلق $\frac{1}{2}$ علامت آن را از هم کم می کنیم و علامت عدد بزرگتر

از نظر اندازه را به آن می دهیم :

$$\begin{array}{r} 0010 \rightarrow +2 \\ + 1111 \rightarrow -7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1111 \\ \hline 1101 \end{array}$$

جمع در $2's\ complement$:

- در بعضی حالات ایا که

$$\begin{array}{r} 0101 \\ 0101 \\ \hline 0111 \end{array}$$

- وقتی carry-out بیرون دهد (یعنی یک خروجی C_n به

بیت چهارم بدهد) داریم :

$$\begin{array}{r} +8 \quad 0101 \\ -2 \quad 1101 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10010 \\ + 1101 \\ \hline 0111 \end{array}$$

این روش! →

← این در نوع اعداد هجده تن است hardware