


$$V = j\omega L_{11} I + j\omega M I + j\omega L_{22} I + j\omega M I \rightarrow L = L_{11} + L_{22} + 2M$$

$$\begin{aligned} L_{11} &= 2H \\ L_{22} &= 3H \\ M &= 1H \end{aligned}$$

b.

$$V = j\omega L_{11} I + j\omega M I + j\omega L_{22} I + j\omega M I \rightarrow L = L_{11} + L_{22} - 2M$$

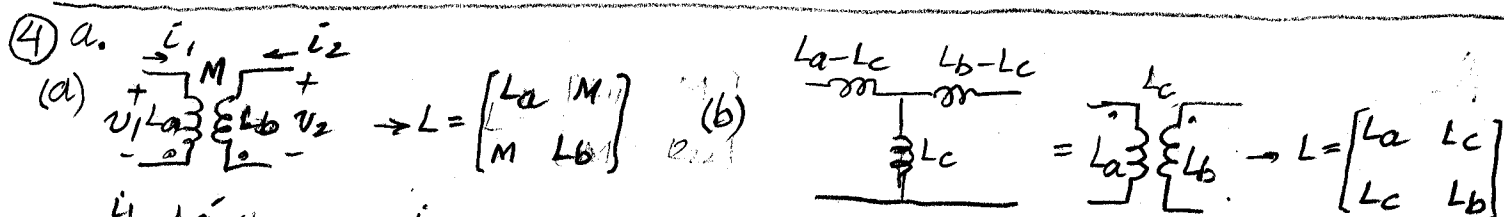c.  $M \leftarrow L_{11} + L_{22} - 2M \leftarrow a, L_{22} \leftarrow \text{باز} = 11', L_{11} \leftarrow \text{باز} = 22'$



(c)

$$V_1 = j\omega L_a' I_1 + \frac{n_1}{n_2} V_2$$

$$V_2 = \left( \frac{n_1}{n_2} I_1 + I_2 \right) j\omega L_b$$


$$V_1 = j\omega L_a' I_1 + \left( \frac{n_1}{n_2} \right)^2 I_1 j\omega L_b + \frac{n_1}{n_2} I_2 j\omega L_b$$

$$V_2 = \frac{n_1}{n_2} j\omega L_b I_1 + j\omega L_b I_2$$

$$\rightarrow L = \begin{bmatrix} L_a' + \left( \frac{n_1}{n_2} \right)^2 L_b & \frac{n_1}{n_2} L_b \\ \frac{n_1}{n_2} L_b & L_b \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} L_a' + \frac{n_1^2}{n_2^2} L_b & \frac{n_1}{n_2} L_b \\ \frac{n_1}{n_2} L_b & L_b \end{bmatrix}$$

b.  $j\omega L_c = M \rightarrow \begin{bmatrix} L_a & M \\ M & L_b \end{bmatrix} \checkmark$

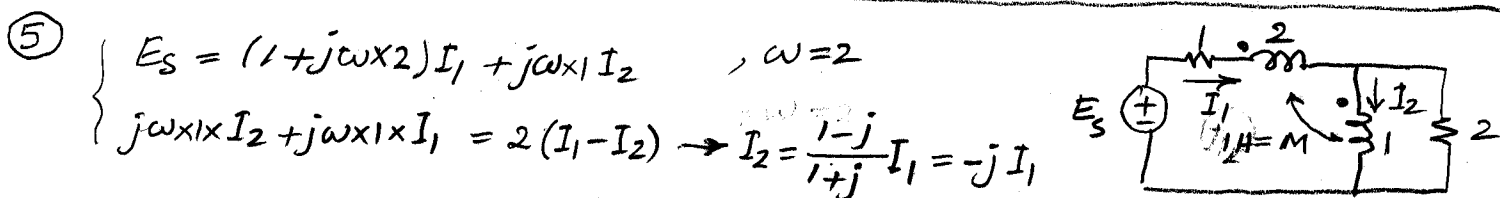c.  $M = \frac{n_1}{n_2} L_b, L_a' + \left( \frac{n_1}{n_2} \right) L_b = L_a \rightarrow \frac{n_1}{n_2} = \frac{M}{L_b}, L_a' = L_a - M$




$$\begin{cases} E_s = (1 + j\omega \times 2) I_1 + j\omega \times 1 I_2 \\ j\omega \times 1 I_2 + j\omega \times 1 I_1 = 2(I_1 - I_2) \end{cases} \rightarrow I_2 = \frac{1-j}{1+j} I_1 = -j I_1$$

$$\rightarrow E_s = (1 + j4) I_1 + j2(-j) I_1 = (3 + j4) I_1 \rightarrow I_1 = \frac{E_s}{3 + j4} = \frac{1}{5} e^{-j53.1^\circ} E_s \rightarrow i_1 = 0.2 \cos(2t - 53.1^\circ)$$

$$I_2 = -j I_1 = e^{-j90^\circ} I_1 \rightarrow i_2 = 0.2 \cos(2t - 143.1^\circ)$$
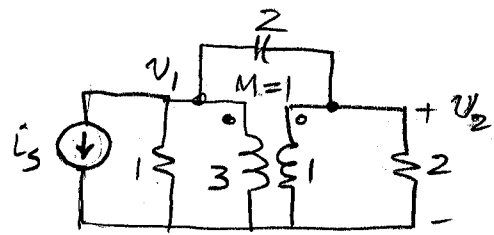
$$\textcircled{6} \quad \begin{cases} \frac{V_1}{1} + I_1 + (V_1 - V_2) \times j\omega \times 2 = I_s, \omega = 1 \\ \frac{V_2}{2} + I_2 + (V_2 - V_1) \times j\omega \times 2 = 0 \end{cases}$$



$$V_1 = j\omega \times 3 I_1 + j\omega \times 1 I_2, \quad V_2 = j\omega \times 1 I_2 + j\omega \times 1 I_1 \rightarrow \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = j\omega \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{j\omega} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} \rightarrow I_1 = \frac{1}{j\omega} (V_1 - V_2), \quad I_2 = \frac{1}{j\omega} (-V_1 + 3V_2)$$

$$\rightarrow V_1 + \frac{1}{j\omega} (V_1 - V_2) + j2\omega (V_1 - V_2) = I_s, \quad \frac{V_2}{2} + \frac{1}{j\omega} (-V_1 + 3V_2) + (V_2 - V_1) \times j2\omega = 0$$


$$\begin{bmatrix} 1+j & -j \\ -j & \frac{1}{2}-j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_s \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow V_2 = \frac{\begin{vmatrix} 1+j & I_s \\ -j & 0 \end{vmatrix}}{\Delta} = \frac{j I_s}{\Delta}$$

$$\Delta = (1+j)(\frac{1}{2}-j) + 1 = \frac{5}{2} - j\frac{1}{2} \rightarrow V_2 = \frac{j(\frac{5}{2} + j\frac{1}{2})}{\frac{25}{4} + \frac{1}{4}} I_s = (-\frac{1}{13} + j\frac{5}{13}) I_s$$

$$V_2 = 0.392 e^{j101.3^\circ} \rightarrow v_2 = \cos(t + 101.3^\circ)$$

$$\textcircled{8} \quad W = \frac{1}{2} \times 5 \times 2^2 + \frac{1}{2} \times 4 \times 1^2 + \frac{1}{2} \times 2 \times (-3)^2 = 21 \text{ J}$$
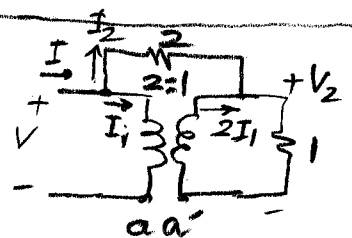
$$\textcircled{11} \quad a. \quad I_2 = 0, \quad V_2 = 2I_1, \quad V = 2V_2 = 4I_1 \rightarrow R_{in} = \frac{V}{I} = 4 \text{ ohm}$$



$$b. \quad I_2 = \frac{V - V_2}{2}, \quad V_2 = (2I_1 + I_2) \times 1, \quad V = 2(2I_1 + I_2)$$

$$I_2 = \frac{V - 2I_1 - I_2}{2} \rightarrow V = 2I_1 + 3I_2 \rightarrow I_1 = \frac{V}{8}, \quad I_2 = \frac{V}{4} \rightarrow R_{in} = \frac{V}{I_1 + I_2} = \frac{8}{3} \text{ ohm}$$

$$\textcircled{12} \quad (a) \quad Z_{11} = \frac{V_1}{I_1} = \frac{1}{1 + \frac{1}{j2\omega + \frac{1}{j2\omega + \frac{1}{2n^2}}}}$$

$$Z_{21} = \frac{V_2}{I_1} = \frac{j2\omega + \frac{1}{2n^2}}{1 + j2\omega + \frac{1}{j2\omega + \frac{1}{2n^2}}} \times \frac{1}{n}$$

$$(b) \quad Z_{22} = \frac{V_2}{I_2} = \frac{1}{\frac{1}{2} + j\omega \times 2 \times n^2 + \frac{1}{n^2 \times (j\omega \times 2 + 1)}}$$

$$Z_{12} = \frac{V_1}{I_2} = \frac{1}{n^2 \times \frac{j2\omega + \frac{1}{2n^2}}{j2\omega + \frac{1}{2n^2} + j2\omega + 1}} \times 1 = Z_{21}$$

