

$$i_x - r v_1' - r e_s' - v_1 - e_s + f i_x = i_1$$

$$v_1' + r v_1' - r e_s' + v_1 + v_1 - e_s = f i_x \Rightarrow \delta i_x = \frac{\delta}{r} v_1' + \frac{r}{r} v_1 - \frac{\delta}{r} e_s' - \frac{\delta}{r} e_s$$

$$\Rightarrow \frac{\delta}{r} v_1' - \frac{\delta}{r} e_s' + \frac{1}{r} v_1 - \frac{\delta}{r} e_s = i_1 \Rightarrow v_1' = \frac{r}{\delta} \left(\frac{1}{r} v_1 + i_1 + \frac{\delta}{r} e_s' + \frac{\delta}{r} e_s \right)$$

$$v_1' = -\frac{r}{\delta} v_1 + \frac{r}{\delta} i_1 + \frac{1}{\delta} e_s + \frac{r}{\delta} e_s'$$

$$\Rightarrow v_1'' = -\frac{r}{\delta} v_1' + \frac{r}{\delta} i_1' + \frac{1}{\delta} e_s' + \frac{r}{\delta} e_s'' \Rightarrow \left. \begin{aligned} e_s + r (i_x - r v_1' - r e_s' - v_1 - e_s)' + r i_1' &= 0 \end{aligned} \right\}$$


$$\begin{bmatrix} v_1' \\ i_1' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{r}{\delta} & \frac{r}{\delta} \\ \frac{r}{\delta} & -\frac{1}{\delta} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ i_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{\delta} \\ \frac{r}{\delta} \end{bmatrix} e_s + \begin{bmatrix} \frac{r}{\delta} \\ \frac{r}{\delta} \end{bmatrix} e_s' + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{\delta} \end{bmatrix} e_s''$$

در این حالت و به کمک مدارهای معادل می‌توانیم رابطه را بدست آوریم:

$$\text{ممنون} - \frac{i_1'}{r} = \frac{i_1' - f i_x'}{r} \Rightarrow -i_1' + r i_x' = -i_1' + \frac{r}{r} v_1'' - e_s'' + \frac{r}{\delta} v_1' - \frac{e_s'}{r}$$

$$= -i_1' - \frac{r}{\delta} v_1' + \frac{r}{\delta} i_1' + \frac{r}{\delta} e_s' + \frac{r}{\delta} e_s' - e_s'' + \frac{r}{\delta} v_1' - \frac{e_s'}{r}$$
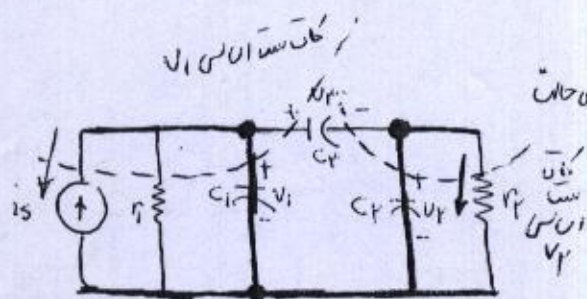
$$= -\frac{1}{\delta} i_1' + \frac{r}{\delta} \left(-\frac{r}{\delta} v_1 + \frac{r}{\delta} i_1 + \frac{1}{\delta} e_s + \frac{r}{\delta} e_s' \right) + \frac{r}{\delta} e_s' + \frac{r}{\delta} e_s' - e_s'' + \frac{e_s'}{r}$$



$$X = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_r \end{bmatrix}$$

۷-۲

$$-i_s + \frac{v_1}{r_i} + C_i \dot{v}_1 + C_r (\dot{v}_1 - \dot{v}_r) = 0$$


$$C_r (\dot{v}_r - \dot{v}_1) + C_r \dot{v}_r + \frac{v_r}{r_r} = 0$$

$$\dot{X} = AX + BU$$

$$\begin{cases} (C_i + C_r) \dot{v}_1 - C_r \dot{v}_r = -\frac{v_1}{r_i} + i_s \\ -C_r \dot{v}_1 + (C_r + C_r) \dot{v}_r = -\frac{v_r}{r_r} \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} C_i + C_r & -C_r \\ -C_r & C_r + C_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{v}_1 \\ \dot{v}_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{r_i} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{r_r} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_r \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} i_s \\ 0 \end{bmatrix}$$
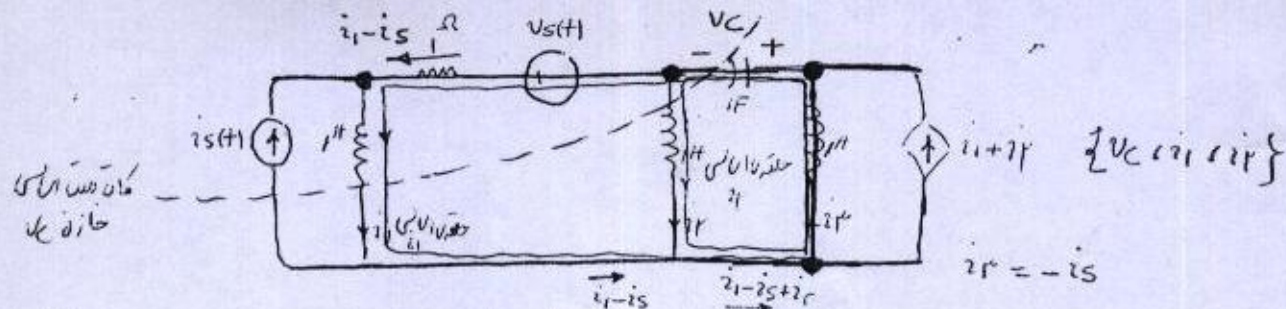
$$\begin{bmatrix} \dot{v}_1 \\ \dot{v}_r \end{bmatrix} = \frac{1}{C_i C_r + C_i C_r + C_r C_r} \begin{bmatrix} C_r + C_r & C_r \\ C_r & C_i + C_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{1}{r_i} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{r_r} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_r \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} i_s \\ 0 \end{bmatrix}$$



4-3

$$\begin{aligned} \text{KVL: } -v_C + i_1 + i_r - i_s &= 0 \\ \text{KVL: } i_1 + i_r + v_C - v_s + i_1 - i_s &= 0 \\ \text{KVL: } i_r + i_r + v_C &= 0 \end{aligned}$$


$$v_C = i_1 + i_r - i_s$$

$$i_1 = -i_1 - v_C + v_s + i_s + i_s$$

$$i_r = -v_C + i_s$$

$$\dot{X} = \begin{bmatrix} \dot{v}_C \\ \dot{i}_1 \\ \dot{i}_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_C \\ i_1 \\ i_r \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_s \\ v_s \end{bmatrix}$$
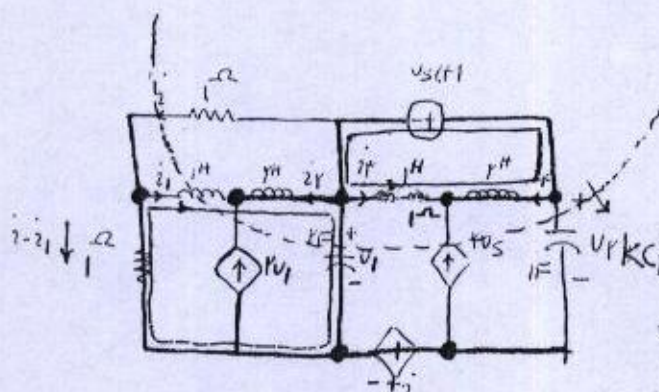
$$\dot{X} = AX + BU + EU + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_s \\ v_s \end{bmatrix}$$



$$\{v_1 = i_1 + i_r\}$$

4-4

$$v_1 = \frac{r}{r} v_1 + \frac{i_1}{r} + r v_s - v_s$$

$$\text{KVL: } i_1 - r i_r + v_1 + \frac{i_1}{r} - \frac{v_1}{r} = 0$$

$$i_r = -r v_1 - i_1$$

$$\text{KVL: } i_r + i_r - r i_r + v_s = 0$$

$$i_r = -r v_s - i_r$$

$$r v_1 + r i_1 = -\frac{v_1}{r} - \frac{i_1}{r}$$

$$r i_r = -i_r - v_s - r v_s$$

$$r i_1 = -\frac{r}{r} \left(\frac{r}{r} v_1 + \frac{i_1}{r} + r v_s - v_s \right) - \frac{v_1}{r} - \frac{i_1}{r} = -\frac{1}{r} v_1 - \frac{1}{r} i_1 - \frac{1}{r} v_s + \frac{1}{r} v_s$$

$$\dot{X} = \begin{bmatrix} \frac{1}{r} & \frac{1}{r} & 0 \\ -\frac{1}{r} & -\frac{1}{r} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{r} \end{bmatrix} X + \begin{bmatrix} \frac{1}{r} \\ -\frac{1}{r} \\ -\frac{1}{r} \end{bmatrix} v_s + \begin{bmatrix} -\frac{1}{r} \\ \frac{1}{r} \\ -\frac{1}{r} \end{bmatrix} v_s$$