
پیش گزارش آزمایش ۸

بردیا برائی نژاد(۹۲۱۰۱٦٦۹)


مهدی میر(۹۲۱۰۲۸٤٦)

١.

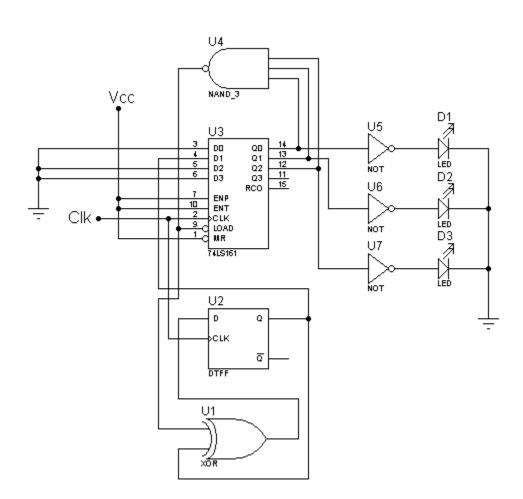


ТО	T1
0	1
1	0
d	d
1	1

$$T_0 = y_1$$
 ,  $T_1 = y_0 + \sim y_1$ 

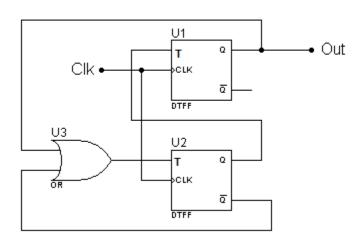

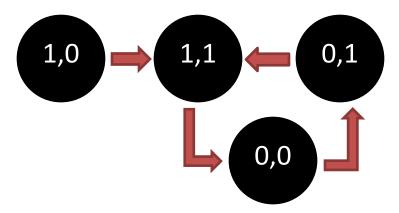\*اگر به صور ناخواسته با ۱۰ برود حالت بعدی ۱۱ خواهد بود پس مشکلی نداریم.




حالت ها ی ۰۰۰ به خودشان باز می گردند.

ورودی ها(از چپ):۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰

خروجي ها(از چپ): ٥٠، ١٠٠، قهوه

ميلي:

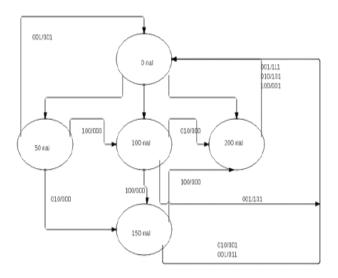

مور:

