

با استفاده از مدار گره

11.6

$$I_n = -(I_A + I_B + I_C)$$

$$I_A = \frac{240 \angle 0^\circ - V_N}{60 + j80}, I_B = \frac{240 \angle 120^\circ - V_N}{40 + j30}, I_C = \frac{240 \angle -120^\circ - V_N}{20 + j15}, I_n = \frac{V_N}{10}$$

$$I_A = \frac{240 \angle 0^\circ - V_N}{100 \angle 53.1^\circ}, I_B = \frac{240 \angle 120^\circ - V_N}{50 \angle 36.8^\circ}, I_C = \frac{240 \angle -120^\circ - V_N}{25 \angle 36.8^\circ}$$

$$\rightarrow V_N (0.154 - j0.0439) = -6.31 - j0.934 \rightarrow V_N = -42.9 \angle 23.7^\circ$$

$$I_n = -4.29 \angle 23.7^\circ \text{ A}$$

11.17

$$I_a = \frac{V_a}{1 + j5 + 25 + j25} = \frac{V_a}{26 + j30} = \frac{V_a}{39.7 \angle 49^\circ}$$

$$V_{ab} = V_a - V_b = V_a (1 - e^{j120^\circ}) = V_a (1 + \frac{1}{2} - \frac{j\sqrt{3}}{2}) = V_a \times \sqrt{3} e^{-j30^\circ} = 208 \angle -30^\circ$$

$$\rightarrow V_a = 120 \angle 30^\circ \rightarrow I_a = 3 \angle -19^\circ, I_b = 3 \angle 101^\circ, I_c = 3 \angle 139^\circ$$

11.37

$$V_a = 120 \angle 30^\circ \rightarrow V_{ab} = \sqrt{3} \times 120 \angle -30^\circ = 208 \angle -30^\circ$$

$$I_{ab} = \frac{V_{ab}}{20 + j7.53} = \frac{208 \angle -30^\circ}{21.37 \angle 19.6^\circ} = 9.73 \angle -49.6^\circ$$


$$I_a = I_{ab} - I_{ca} = I_{ab} (1 - e^{j120^\circ}) = I_{ab} (\frac{3}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2})$$

$$I_a = \sqrt{3} I_{ab} e^{j30^\circ} = 16.8 \angle 9.4^\circ$$

$$I_b = I_a e^{j120^\circ}, I_c = I_a e^{-j120^\circ}$$

سبج، بار، Δ

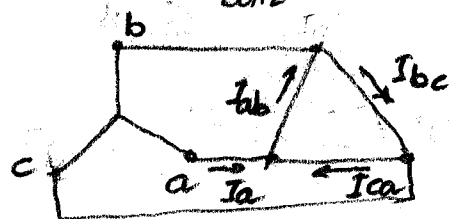20mH $\rightarrow X = 7.53 \angle 90^\circ$ اهم



11.38

$$V_{ab} = 208 \angle 10^\circ, Z_L = 0.2 + j0.4, Z_L = 3 + j2$$

$$V_{ab} = \sqrt{3} V_{an} e^{-j30^\circ} \rightarrow V_{an} = \frac{V_{ab}}{\sqrt{3}} e^{j30^\circ} = 120 \angle 40^\circ$$


$$I_A = \frac{V_{an}}{Z_L + Z_L} = \frac{120 \angle 40^\circ}{3.2 + j2.4} = \frac{120 \angle 40^\circ}{4 \angle 36.8^\circ} = 30 \angle 3.2^\circ$$

$$V_{AN} = V_{an} - Z_L I_A = 120 \angle 40^\circ - (0.2 + j0.4) \times 30 \angle 3.2^\circ$$

$$= 91.9 + j77.1 - 0.447 \angle 63.4^\circ \times 30 \angle 3.2^\circ$$

$$= 91.9 + j77.1 - 13.4 \angle 66.6^\circ = 91.9 + j77.1 - (5.32 + j12.3)$$
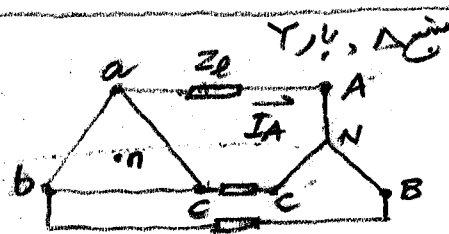
$$V_{AN} = 86.5 + j64.8 = 116.2 \angle 36.8^\circ \rightarrow V_{AB} = V_{AN} \times \sqrt{3} e^{-j30^\circ} = 201 \angle 6.8^\circ$$



$V_n = 0, V_N = 0$

ولت، ولت، خط در طول بار

فروردین ۹۵

سبحه تعالی
تئوری مدارهای الکتریکی


حل سری مدار (میت دوم)

11.47

$$I_{AB} = 15 e^{j40^\circ}, Z_L = 0,3 + j0,2, Z_L = 9 + j6$$

$$I_{BC} = I_{AB} e^{j120^\circ}, I_{CA} = I_{AB} e^{-j120^\circ}$$
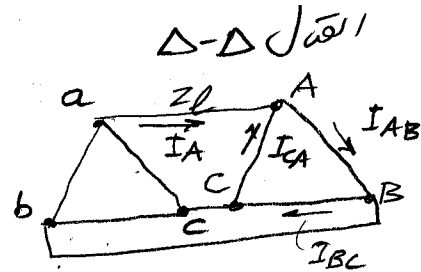
$$I_A = I_{AB} \times \sqrt{3} e^{j30^\circ} = 26 e^{j70^\circ}$$



$$V_{an} = V_{AN} + Z_L \times I_A = V_{AB} \times \frac{1}{\sqrt{3}} e^{j30^\circ} + Z_L I_A$$

$$V_{an} = I_{AB} Z_L \times \frac{1}{\sqrt{3}} e^{j30^\circ} + Z_L \times I_{AB} \times \sqrt{3} e^{j30^\circ} = I_{AB} \times e^{j30^\circ} \left(\frac{Z_L}{\sqrt{3}} + \sqrt{3} Z_L \right)$$

$$V_{an} = 15 e^{j40^\circ} \times e^{j30^\circ} \left(\frac{9+j6}{\sqrt{3}} + \sqrt{3} \times 0,3 + j\sqrt{3} \times 0,2 \right) = 15 e^{j70^\circ} \times (5,71 + j3,81) = 103 e^{j103,7^\circ}$$


$$V_{bn} = V_{an} e^{j120^\circ}, V_{cn} = V_{an} e^{-j120^\circ}$$

11.62

$$I_{AB} = 10 \angle -30^\circ$$

$$V_{AB} = \frac{12000}{3 \times 10} \angle 45,5^\circ - 30^\circ = 400 \angle 15,5^\circ$$
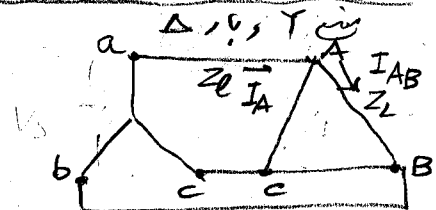
$$\rightarrow Z_L = \frac{400 \angle 15,5^\circ}{10 \angle -30^\circ} = 40 \angle 45,5^\circ$$



$$14000 \angle \cos^{-1} 0,75 - 12000 \angle \cos^{-1} 0,7 = |I_A|^2 Z_L \times 3$$

$$10500 + j9260 - 8400 - j8570 = 2100 + j690 = (10\sqrt{3})^2 Z_L \times 3 \rightarrow Z_L = 2,3 + j0,76$$

11.67

$$I_L = \frac{400 \times 10^3}{3 \times 13,8 \times 10^3} e^{-j \cos^{-1} 0,9} + \frac{200 \times 10^3}{3 \times 13,8 \times 10^3} e^{-j \cos^{-1} 0,85} + \frac{100 \times 10^3}{3 \times 13,8 \times 10^3} e^{-j \cos^{-1} 0,9}$$

$$I_L = 8,69 - j4,21 + 4,1 - j2,54 + 2,17 - j1,05 = 14,96 - j7,8 = 16,87 e^{-j27,5^\circ}$$

11.77

$$S = 8 \times 10^6 e^{j \cos^{-1} 0,8} = 6,4 + j4,8 \text{ MVA}$$

$$S' = S + 3 \times (-j\omega C |V_P|^2)$$

$$PF = 0,9 \rightarrow \cos(\tan^{-1} \frac{Q}{P}) = 0,9 \rightarrow Q = 3,1 \text{ MVAR}$$

$$\rightarrow Q = -1,7 \text{ MVAR} = 3 \left[-2\pi \times 60 \times C \times \left(\frac{4800}{\sqrt{3}} \right)^2 \right]$$

$$\rightarrow C = 196 \mu F$$